

# قسمت اول:

## مفاهیم اولیه

# مدارهای الکتریکی

آشنایی با مفاهیم اولیه (قانون اهم، عوامل مؤثر بر مقاومت اجسام و ...)

پس از بررسی تست‌های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست‌های ۲۱۳۶، ۲۱۳۷ و ۲۱۳۸ از قسمت یک قدم تا ۱۰۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.



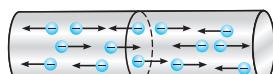
### رابطه بین بار جاری شده و شدت جریان در یک مقاومت



تو شروع این شاخص، می‌فوایم بعثت رو با این موضوع شروع کنیم که اصلًا بیریان پی هست و پهرا به وپور می‌دارد. مقادیر بار جاری شده با بیریان په رابطه‌ای دارد و ...

۱۷۳۶ - با توجه به دو شکل داده شده که حرکت الکترون‌ها را در داخل رسانا نشان می‌دهد، کدام یک از عبارت‌های زیر نادرست است؟



شکل (۱)

(برگرفته از کتاب درس)


۱) در هر دو شکل شارش خالص بار الکتریکی وجود داشته و جریان الکتریکی برقرار شده است.

۲) در شکل (۲) به دو سر رسانا اختلاف پتانسیل الکتریکی اعمال کرده‌ایم به طوری که پتانسیل الکتریکی سمت چپ رسانا بیشتر از پتانسیل سمت راست آن است.

۳) جهت میدان الکتریکی در داخل رسانای شکل (۲) به سمت راست است.

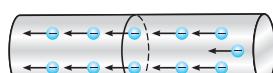۴) جریان الکتریکی به وجود آمده در رسانای شکل (۲) به سمت راست و هم‌جهت با میدان الکتریکی در داخل آن می‌باشد.

۱۷۳۷ - شکل زیر، مسیر زیگزاگ یک الکترون در یک رسانای فلزی را نشان می‌دهد. با توجه به این تصویر، جاهای خالی را پر کنید.



شکل (۲)

با برقرار شدن میدان الکتریکی، الکترون‌ها با سرعت ..... موسوم به سرعت ..... حرکت می‌کنند و این سرعت ..... و از مرتبه ..... بوده و از سوی دیگر وقتی کلید برق در یک مدار زده می‌شود، اجزاء مدار ..... کار کنند.


(برگرفته از کتاب درس)

۱) لحظه‌ای - مستقیم لحظه‌ای - کم - ۱ mm/s - ۱ - به تندي

۲) لحظه‌ای - مستقیم لحظه‌ای - زياد - ۱ m/s - ۱ - به کندي

۳) متوسطي - سوق - کم - ۱ mm/s - به تندي

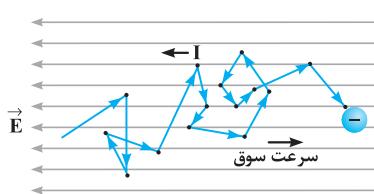۴) متوسطي - سوق - زياد - ۱ m/s - ۱ - به کندي



۱۷۳۸ - معادله بار عبوری از یک مقاومت بر حسب زمان در SI از رابطه  $I = q = t^2 - 2t + 1$  به دست می‌آید. شدت جریان متوسط در طی ثانیه دوم، چند برابر شدت جریان متوسط در چهار ثانیه اول است؟

$$\frac{1}{3} (4)$$

$$\frac{2}{3} (3)$$

$$1 (2)$$

$$\frac{1}{2} (1)$$

(کتاب درس)

۴) انرژی

۳) کار

۱) آمپر ساعت واحد کدام یک از کمیت‌های زیر است؟

۲) بار الکتریکی

۱) توان



- ۱۷۴۰- مشخصات باتری خودرویی  $50\text{ آمپر-ساعت}$  می‌باشد. اگر این باتری به طور متوسط جریان  $5\text{ A}$  را فراهم کند، چند ثانیه طول می‌کشد تا این باتری تخلیه شود؟



(کتاب درس)

$$3/6 \times 10^4$$

$$36$$

$$10$$

$$3/6 \times 10^3$$

- ۱۷۴۱- در ماشین حساب شکل مقابل، ولتاژ باتری برابر  $3$  ولت بوده و هنگامی که این ماشین حساب روشن است، جریان  $15\text{ mA}$  میلی آمپر در آن جاری می‌شود. اگر این ماشین حساب یک ساعت روشن باشد، در این مدت زمان به ترتیب از راست به چپ، به اندازه ..... کولن بار از مدار گذشته و باتری به مقدار ..... ژول انرژی به ماشین حساب می‌دهد.



(کتاب درس)


$$1/62, 0/54$$

$$1/62, 0/15$$





$$16/2, 5/4$$

$$0/45, 0/54$$

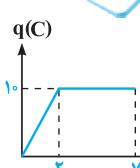۱۷۴۲- نمودار بار شارش شده در یک جسم رسانا بر حسب زمان به صورت مقابل است. کدامیک از نمودارهای زیر، شدت جریان گذرنده از این جسم را به درستی نشان می‌دهد؟




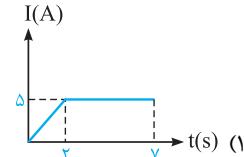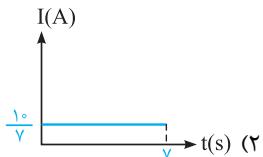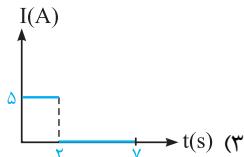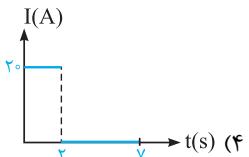(منتفی سراسری قبل از  $8\text{ s}$  با تغییر)



- ۱۷۴۳- از سیمی شدت جریان  $8\text{ A}$  آمپر می‌گذرد، در مدت  $20\text{ ثانیه}$  چند الکترون از مقطع سیم عبور می‌کند؟ (اندازه بار الکتریکی  $(M.K.A)$ )
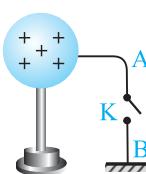
$$10^{-19} \times 1/6 \text{ کولن است.}$$



۱۷۴۴- مطابق شکل مقابل، بار الکتریکی کره رسانا که بر روی پایه عایقی قرار گرفته است، برابر  $C = 0/5$  می‌باشد. با وصل کردن کلید  $K$ ، در مدت  $25\text{ s}$  بار کره تخلیه می‌شود. جریان الکتریکی متوسط عبوری از سیم رسانای  $AB$  چند آمپر و در کدام جهت است؟

(کتاب درس)

$$B/25, 2/5$$

$$A/25, 2/5$$

$$B/25, 2$$

$$A/25, 2$$

تو ادامه، سوالاتی مستقیم از قانون اهم رو می‌اریم. این رابطه ساده، پرکاربردترین رابطه فعلی مداره ...

- ۱۷۴۵- نسبت اختلاف پتانسیل دو سر یک رسانا به جریان عبوری از آن در دمای ثابت، با افزایش جریان: (۱) افزایش می‌یابد. (۲) ثابت می‌ماند.

(کتاب درس)

(۱) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد. (۲) کاهش می‌یابد.

- ۱۷۴۶- جدول‌های رویه‌رو، جریان عبوری بر حسب ولتاژ دو سر وسیله‌های (۱) و (۲)

را در یک دمای ثابت نشان می‌دهد. کدامیک از اظهارنظرهای زیر در مورد آنها صحیح است؟

(۱) هر دو وسیله از قانون اهم پیروی می‌کنند.

(۲) فقط وسیله (۱) از قانون اهم پیروی می‌کند.

(۳) فقط وسیله (۲) از قانون اهم پیروی می‌کند.

(۴) هر دو وسیله، رساناهای غیراهمی محاسبه می‌شوند.

۱: وسیله (۱)	V(V)	۲	۴	۵
I (A)	۰/۲	۰/۸	۱	


۲: وسیله (۲)	V(V)	۲	۴	۱۲
I (A)	۰/۵	۱	۳	






۱۷۴۷- در شکل مقابل، در دمای ثابت لامپ چراغ قوه از باتری  $1/5$  ولتی آن، جریانی برابر  $300mA$  می‌کشد. با فرض آن که رشتۀ لامپ یک رسانای اهمی باشد، مقاومت آن چند اهم است؟ اگر باتری ضعیف شده و ولتاژ آن  $1/2V$  افت کند، این مقاومت چند برابر می‌شود؟

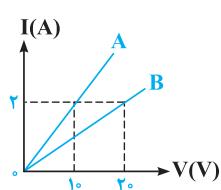- (كتاب درس)  
۱)  $5^{\circ}$  برابر  
۲) ثابت می‌ماند.  
۳)  $1/45^{\circ}$  برابر  
۴)  $1/8^{\circ}$  برابر




۱۷۴۸- نمودار شدت جریان عبوری از دو مقاومت A و B بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های A و B مطابق شکل است. مقاومت B چند برابر مقاومت A است؟

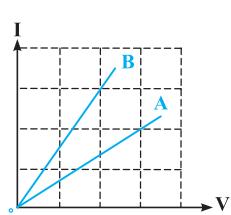- (يافتي دافل ۸۵)  
۱)  $2^{\circ}$   
۲)  $1/5^{\circ}$   
۳)  $1/2^{\circ}$



۱۷۴۹- شکل مقابل، رابطه بین جریان عبوری از مقاومت‌های A و B و اختلاف پتانسیل دو سر آن مقاومت‌ها را نشان می‌دهد. مقاومت B چند برابر مقاومت A است؟

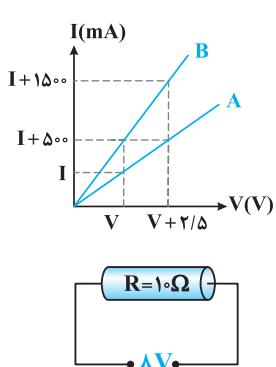- (يافتي دافل ۹۸)  
۱)  $4/9^{\circ}$   
۲)  $2/3^{\circ}$   
۳)  $3/2^{\circ}$   
۴)  $9/4^{\circ}$




۱۷۵۰- نمودار شدت جریان عبوری از دو مقاومت A و B بر حسب اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت‌های A و B مطابق شکل است. حاصل  $R_A - R_B$  بر حسب اهم کدام است؟

- (مکمل مهاسباتي یافتي ۹۸)  
۱)  $10^{\circ}$   
۲)  $5 \times 10^{18}^{\circ}$   
۳)  $2/5^{\circ}$   
۴)  $1/25^{\circ}$

۱۷۵۱- در مدار مقابل، در هر ثانیه چند الکترون از مقطع مقاومت عبور می‌کند؟ (اندازه بار الکتریکی هر الکترون  $1.6 \times 10^{-19}$  کولن است).

- (متتفق سراسری قبل از ۸ با تغییر)  
۱)  $5 \times 10^{16}^{\circ}$   
۲)  $5 \times 10^{17}^{\circ}$   
۳)  $5 \times 10^{18}^{\circ}$   
۴)  $5 \times 10^{19}^{\circ}$

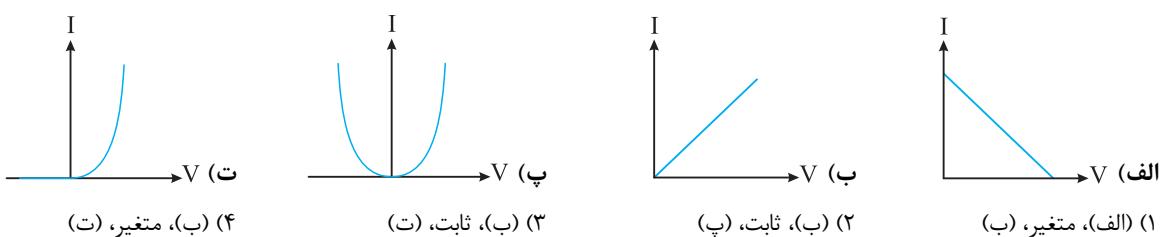۱۷۵۲- در نمودارهای زیر، نمودار ..... مربوط به اغلب فلزات در دمای ..... و نمودار ..... مربوط به یک دیود نورگسیل است. (برگفته از کتاب درس)



### آشنایی با انواع مقاومت‌ها و بررسی رابطه بین مقاومت یک رسانا با جنس و ابعاد آن




تو اراده بده، من فرمایم بفهیم که ارتباط مقاومت یه سیم، با پارامترهای طول (L) و سطح مقطع (A) پهی و سؤالای متنوعی رو ازش براتون بیاریم ...

۱۷۵۳- کدامیک از عبارت‌های زیر، در رابطه با مقاومت الکتریکی یک سیم رسانا نادرست است؟

- (تألیفی)  
۱) با افزایش طول یک سیم، مقاومت الکتریکی آن افزایش می‌یابد.  
۲) با کاهش سطح مقطع یک سیم، مقاومت الکتریکی آن افزایش می‌یابد.  
۳) واحد مقاومت ویژه ماده در SI، معادل با  $\Omega \cdot m$  می‌باشد.  
۴) مقاومت الکتریکی یک سیم از جنس آن مستقل است.

۱۷۵۴- مقاومت الکتریکی یک سیم با قطر مقطع آن چه رابطه‌ای دارد؟

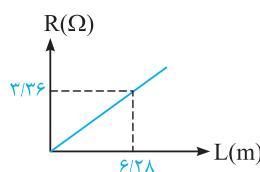- (M.K.A)  
۱) متناسب با مجذور آن است.  
۲) متناسب با عکس آن است.  
۳) متناسب با جذر آن است.  
۴) متناسب با عکس مجذور آن است.



۱۷۵۵ - نمودار مقاومت یک سیم مسی بر حسب طول آن در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  به صورت مقابل است. قطر این سیم مسی برابر چند میلی‌متر است؟ (مقاومت ویژه سیم در دمای  $20^{\circ}\text{C}$  برابر  $1.68 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$  متر است).

۰/۲  
۲/۴

۰/۱  
۱/۳

۱۷۵۶ - قطر مقطع سیم مسی A، ۲ برابر قطر مقطع سیم مسی B است و طول آن نیز  $\frac{1}{4}$  طول سیم B است. اگر مقاومت سیم A برابر  $5\Omega$  باشد، مقاومت سیم B چند اهم است؟ (یافی فارج ۹۰، تجربی داخل ۹۱)

۸۰ (۴)      ۴۰ (۳)      ۱۰ (۲)      ۵ (۱)

۱۷۵۷ - مقاومت ویژه سیم A، ۳ برابر مقاومت ویژه سیم B است. اگر طول و مقاومت الکتریکی این دو سیم با هم برابر باشند، قطر مقطع سیم A چند برابر قطر مقطع سیم B است؟ (یافی فارج ۹۳)

۹ (۴)       $\frac{\sqrt{3}}{3}$  (۳)      ۳/۲ (۲)       $\sqrt{3}$  (۱)

۱۷۵۸ - سیم مسی به طول یک متر و قطر مقطع  $4\text{mm}^2$ ، دارای مقاومت الکتریکی  $R_1$  و لوله مسی به طول یک متر به قطر داخلی  $2\text{mm}^2$  قدرت خارجی  $4\text{mm}^2$ ، دارای مقاومت الکتریکی  $R_2$  است. نسبت  $\frac{R_2}{R_1}$  کدام است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

$\frac{4}{3}$  (۴)       $\frac{3}{4}$  (۳)      ۴/۲ (۲)       $\frac{1}{4}$  (۱)

۱۷۵۹ - سیم‌کشی خانه‌ای با سیمی مسی با قطر  $2\text{mm}$  انجام گرفته است. در دمای اتفاق که مقاومت ویژه مس برابر  $1.7 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$  است، مقاومت ۱۸۰ متر از این سیم، چند اهم است؟ ( $\pi = 3$ )

(کتاب درسی)      ۱/۴۴ (۴)      ۱/۷ (۳)      ۱/۰۲ (۲)      ۰/۵۱ (۱)

سؤالی بعدی، یه تیپ معروف و پرکلار از این زیرشافه هستش که طراها علاقه خاصی بوش دارن ...

۱۷۶۰ - جرم دو سیم مسی A و B با هم برابر است ولی قطر مقطع سیم A،  $\sqrt{2}$  برابر قطر مقطع سیم B است. اگر مقاومت الکتریکی سیم B برابر  $10\Omega$  باشد، مقاومت الکتریکی سیم A چند اهم است؟ (یافی داخل ۹۰)

۱۲/۵ (۴)      ۲۰ (۳)      ۵ (۲)      ۲/۵ (۱)

۱۷۶۱ - مقاومت الکتریکی دو سیم هم‌جنس A و B به ترتیب  $R_1$  و  $R_2$  و قطر مقطع آن‌ها  $D_1$  و  $D_2$  است. اگر جرم دو سیم با هم برابر باشد و نسبت  $\frac{D_2}{D_1}$  را به صورت  $\left(\frac{R_1}{R_2}\right)^n$  بنویسیم، n کدام است؟ (مکمل محاسباتی یافی ۹۰)

۲ (۴)      -۲ (۳)      ۴ (۲)      -۴ (۱)

۱۷۶۲ - دو سیم هم‌طول مسی و آلومینیمی، در یک دمای معین، دارای مقاومت الکتریکی مساوی‌اند. اگر چگالی مس و آلومینیم به ترتیب  $9\text{gr/cm}^3$  و  $2.7\text{gr/cm}^3$  باشد، مقاومت ویژه مس  $\frac{1}{3}$  برابر مقاومت ویژه آلومینیم باشد، جرم سیم آلومینیمی چند برابر جرم سیم مسی است؟ (یافی داخل ۹۶)

$\frac{5}{3}$  (۴)       $\frac{5}{4}$  (۳)       $\frac{4}{5}$  (۲)       $\frac{3}{5}$  (۱)

۱۷۶۳ - دو سیم فلزی A و B دارای طول و مقاومت الکتریکی مساوی‌اند. اگر جرم سیم A،  $\frac{2}{3}$  جرم سیم B، بوده و چگالی آن  $\frac{1}{3}$  چگالی سیم A باشد، مقاومت ویژه سیم B چند برابر مقاومت ویژه سیم A است؟ (تجربی داخل ۹۵)


۲ (۴)      ۳ (۳)       $\frac{1}{2}$  (۲)       $\frac{1}{3}$  (۱)

۱۷۶۴ - سیم‌های فلزی C، B و A قطر یکسان دارند و به ترتیب از راست به چپ مقاومت ویژه و طول آن‌ها ( $L_A = 5\rho$ ،  $L_B = 1.5\rho$ ،  $L_C = 2L$ ) می‌باشد. اگر این سه سیم را به اختلاف پتانسیل یکسان V متصل کنیم، کدام رابطه بین تعداد الکترون‌های عبوری از آن‌ها در یک ثانیه درست است؟ (تجربی فارج ۹۴، با تغییر)

$n_B = 6n_A$  ،  $n_A = 3n_C$  (۴)       $n_C = 3n_A$  ،  $n_B = 2n_C$  (۳)       $n_A = 6n_B$  ،  $n_C = 3n_A$  (۲)       $n_C = 3n_A$  ،  $n_B = 2n_C$  (۱)

۱۷۶۵ - از سیمی به طول  $25$  متر که اختلاف پتانسیل  $3$  ولت در دو سو آن بوقرار است، جریان  $1/2$  آمپر عبور می‌کند. اگر مقاومت ویژه سیم  $8\text{g/cm}^3$  و چگالی آن  $1.8 \times 10^{-8} \Omega\text{m}$  باشد، جرم سیم چند گرم است؟ (یافی فارج ۹۶)

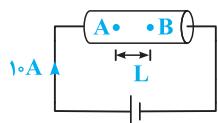۷۲ (۴)      ۵۴ (۳)      ۳۶ (۲)      ۱۸ (۱)



۱۷۶۶ - در شکل مقابل، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر  $\frac{3}{36}$  ولت است. اگر قطر سیم

برابر  $\frac{1}{2}$  میلی‌متر باشد، فاصله دو نقطه A و B در درون سیم برابر چند سانتی‌متر است؟

(مکمل مهاسباتی ریاضی ۹۶)

(مقاومت ویژه سیم برابر  $10^{-8} \times 168$  اهم متر است و  $\pi = 3$ )

۱۲۰ (۴)

۶۰ (۳)

۳۰ (۲)

۲۰ (۱)

۱۷۶۷ - طول یک سیم فلزی ۱۰ سانتی‌متر و قطر مقطع آن ۲mm است. اگر سیم را از ابزاری عبور دهیم تا بدون تغییر جرم، مقاومت الکتریکی آن ۱۶ برابر شود، طول آن چند سانتی‌متر می‌شود؟ (تهریبی داخل ۹۳)

۱۶۰ (۴)

۸۰ (۳)

۴۰ (۲)

۲/۵ (۱)

۱۷۶۸ - مقاومت سیمی R است، آن را از ابزاری می‌گذرانیم تا بدون تغییر حجم، قطرش  $\frac{2}{3}$  برابر شود، نسبت  $\frac{R'}{R}$  برابر است با:

(مکمل مهاسباتی تهریبی ۹۳)  $\frac{4}{81}$

$\frac{9}{4}$

$\frac{81}{4}$

$\frac{81}{16}$

۱۷۶۹ - مقاومت الکتریکی سیمی  $6\Omega$  است.  $\frac{3}{4}$  سیم را بریده و کنار می‌گذاریم و  $\frac{1}{4}$  باقی‌مانده را از دستگاهی عبور می‌دهیم تا آن را یکنواخت نازک کرده و طولش را به طول سیم اولیه برساند. با ثابت ماندن دما، مقاومت سیم جدید چند اهم می‌شود؟ (ریاضی داخل ۹۹)


۲۴ (۴)

۱۸ (۳)

۱۲ (۲)

۹ (۱)

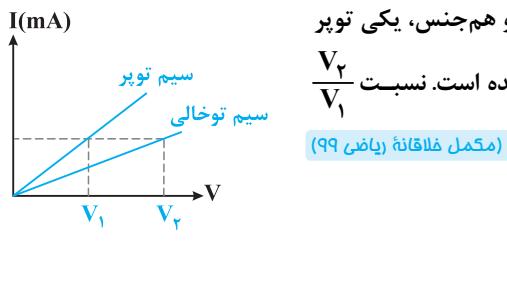۱۷۷۰ - در شکل رو به رو، نمودار تغییرات جریان بر حسب ولتاژ برای دو سیم هم‌حجم و هم‌جنس، یکی توپر با شعاع  $2R$  و دیگری توخالی با شعاع داخلی R و شعاع خارجی  $2R$  نشان داده شده است. نسبت  $\frac{V_2}{V_1}$  کدام است؟ (مکمل فلاقه‌نامه ریاضی ۹۹)



$\frac{4}{3}$

$\frac{16}{9}$

$\frac{25}{9}$

$\frac{5}{3}$

۱۷۷۱ - پیچه‌ای از ۱۰۰ دور سیم مسی به قطر مقطع ۲mm تشكیل شده که به صورت یک لایه دور استوانه‌ای به شعاع ۱۰ سانتی‌متر

پیچیده شده است. مقاومت الکتریکی سیم پیچیده شده تقریباً چند اهم است؟ (ریاضی فاحح ۸۹) ( $\Omega \cdot m = 1/7 \times 10^{-8}$  مس)

۳۴ (۴)

۱۷ (۳)

۰/۳۴ (۲)

۰/۱۷ (۱)

۱۷۷۲ - ابعاد یک مکعب مستطیل فلزی ۱، ۲ و ۴ سانتی‌متر است. این مکعب مستطیل را می‌توان از هر یک از دو وجه مقابله آن در مدار قرار داد. نسبت بزرگ‌ترین مقاومت آن به کوچک‌ترین مقاومت آن چند است؟ (منتخب سراسری قبل از ۸۰)

۲۴ (۴)

۱۶ (۳)

۸ (۲)

۴ (۱)

(ریاضی داخل ۹۹) ۱۷۷۳ - «LDR» مقاومت الکتریکی است که:

(۱) انرژی نورانی را به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند.

(۲) با افزایش شدت نور تابیده به آن، مقاومت الکتریکی آن کاهش می‌یابد.

(۳) با افزایش شدت نور تابیده به آن، مقاومت الکتریکی آن افزایش می‌یابد.

(۴) جریان الکتریکی را از یک سو عبور می‌دهد و از سوی دیگر عبور نمی‌دهد.


(ریاضی داخل ۹۸) ۱۷۷۴ - ترمیستور چیست؟

(۱) نوعی دیود است که حساس به نور و گرما است.

(۲) نوعی دیود است که به عنوان دما‌سنج استفاده می‌شود.

(۳) نوعی از مقاومت است که بستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، تقریباً صفر است.

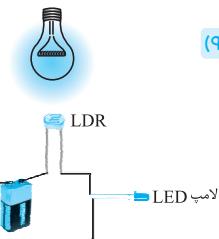(۴) نوعی از مقاومت است که وابستگی مقاومت الکتریکی آن به دما، با مقاومت‌های الکتریکی معمولی متفاوت است.



(امکمل مفهومی ریاضی ۹۹ و ۹۸)

★ ۱۷۷۵ - کدام یک از گزاره‌های زیر با توجه به مدار مقابله نادرست است؟

۱) در دیود نورگسیل (LED)، نمودار  $V$  -  $I$  به فرم غیرخطی است.

۲) از ترمیستورها، به عنوان حسگر دمایی در مدارهای حساس استفاده می‌شود.

۳) با بیشتر شدن شدت لامپ، نور لامپ LED بیشتر می‌شود.

۴) در مقاومت‌های نوری (LDR)، با افزایش شدت نور، مقاومت افزایش می‌یابد.



(برگرفته از امتحانات کشوری)

۰/۶ ۴

۰ = آبی ، ۰ = سیاه

۶۰۰ ۳

۶۰۰ ۲

۶۱

★ ۱۷۷۶ - اندازه مقاومت الکتریکی شکل روبرو، چند اهم است؟ (۶ = آبی ، ۰ = سیاه)

۰ - در سؤال قبل، با در نظر گرفتن رنگ طلایی، مقاومت الکتریکی شکل نشان داده شده در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد؟ (خطای مرتبط با رنگ طلایی ۵ درصد و خطای مرتبط با رنگ نقره‌ای ۱۰ درصد است).

۹۵ ۱۰۵ <  $R$  واقعی < ۹۰۵ <  $R$  واقعی < ۶۵۵۵ <  $R$  واقعی < ۶۵۵۷ <  $R$  واقعی < ۶۳

## اثر دما بر مقاومت یک رسانا و آشنایی با اجزاء یک لامپ



(کتاب درسی)

۴ کربن

۳ سیلیسیم

۲ ژرمانیم

۱ روی

(تجربی دائمی)

۲ پس از روشن شدن لامپ به صفر می‌رسد.

۱ پس از روشن شدن لامپ، کاهش می‌یابد.

۴ هنگام روشن بودن بیشتر از هنگام خاموش بودن است.

۳ هنگامی که لامپ خاموش است، صفر است.

۰ - مقاومت یک سیم مسی در دمای  $C = 20^\circ$  برابر  $\Omega = 40$  است. از سیم جریان الکتریکی عبور می‌کند و در اثر افزایش دما، مقاومت الکتریکی آن به  $\Omega = 46/8$  می‌رسد. دمای سیم در این حالت، چند درجه سلسیوس شده است؟ ( $\alpha = 0.0068 \text{ مس}$ ) (یافی دائمی)

۴۵ ۴

۳۷/۵ ۳

۲۵ ۲

۲۲/۵ ۱

★ ۱۷۸۱ - در یک دماسنجد مقاومت پلاتینی، در دمای  $C = 20^\circ$ ، مقاومت پلاتین برابر  $\Omega = 150$  اهم است. وقتی این دماسنجد در محلول خاصی قرار گیرد، مقاومت آن برابر  $\Omega = 180$  اهم می‌شود. دمای این محلول چند کلوین است؟ (ضریب دمایی مقاومت ویژه پلاتین برابر  $K^{-3} = 4 \times 10^{-3}$  است.) (کتاب درسی)

۴۲۳ ۴

۳۴۳ ۳

۷۰ ۲

۵۰ ۱

۱۷۸۲ - طول اولیه سیم المنت اجاق برقی مقابله برابر  $m = 1/5$  و سطح مقطع آن  $A = 3 \text{ mm}^2$  است. اگر مقاومت ویژه ماده سازنده این سیم در دمای  $C = 32^\circ$  برابر با  $\Omega = 6/8 \times 10^{-5}$  بوده و ضریب دمایی مقاومت ویژه آن  $K^{-3} = 2 \times 10^{-3}$  باشد، مقاومت این سیم در دمای  $C = 42^\circ$  چند اهم است؟ (برگرفته از کتاب درسی)

۴/۰۸ ۱

۴/۰۸ ۲

۴۰/۸  $\times 10^{-5}$  ۳

۶/۸ ۴

یک اجاق برقی و طرحی از المنت آن

۰ - قطعه‌ای از سیم نقره‌ای  $A$  به مقاومت  $\Omega = 100$  و قطعه‌ای از سیم آلومینیمی  $B$  به مقاومت  $\Omega = 150$  در اختیار داریم. دمای هر دو سیم را  $C = 100^\circ$  افزایش می‌دهیم. تغییرات مقاومت سیم  $B$  چند برابر تغییرات مقاومت سیم  $A$  است؟ (ضریب دمایی نقره تقریباً برابر  $\frac{1}{K} = 0.006$  و ضریب دمایی آلومینیم تقریباً برابر  $\frac{1}{K} = 0.004$  است.) (امکمل محاسباتی ریاضی ۹۳)


۱/۶ ۴

۱/۳

۳/۲

۲/۳ ۱



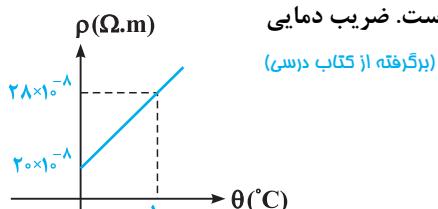

۱۷۸۴ - نمودار مقاومت ویژه یک ماده رسانا بر حسب تغییرات دمای آن، مطابق شکل مقابل است. ضریب دمایی

این ماده، حدوداً چند واحد SI است؟

(۱)  $8 \times 10^{-6}$

(۲)  $4 \times 10^{-3}$

(۳)  $8 \times 10^{-3}$

(۴)  $2 \times 10^{-4}$

۱۷۸۵ - مقاومت الکتریکی یک سیم نیم رسانا در اثر افزایش دما به میزان  $80^\circ\text{C}$  درجه سلسیوس،  $16$  درصد کاهش می‌باید. ضریب دمایی این

برگرفته از امتحانات کشنده

ماده در SI چند است؟

(۴)  $-2 \times 10^{-4}$

(۳)  $-4 \times 10^{-3}$

(۲)  $-2 \times 10^{-3}$

(۱)  $-4 \times 10^{-4}$


### محاسبه مقاومت معادل در یک مدار

پس از بررسی تست‌های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست‌های ۲۱۴۰، ۲۱۴۱ و ۲۱۴۲ از قسمت یک قدم تا  $100^\circ\text{C}$  به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.


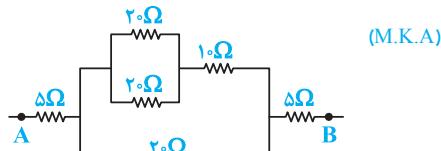
### محاسبه مقاومت معادل در یک مدار


پیدا کردن مقاومت معادل، یکی از مهم‌ترین مهارت‌هایی که تو فصل مدار فیلی به کارتون می‌دارد. سعی کنید سرعتون تو این موضوع زیاد باشه ...




۱۷۸۶ - در شکل داده شده، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟

(۱) ۳۰ (۲)


(۳) ۱۰ (۴)

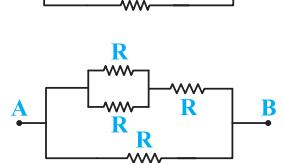

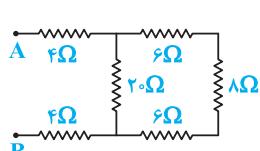۱۷۸۷ - در شکل مقابل، اگر مقاومت الکتریکی بین دو نقطه A و B برابر  $3\Omega$  باشد، R چند اهم است؟



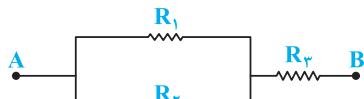۱۷۸۸ - در شکل داده شده، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B از مدار چند اهم است؟ (متوجه سراسری قبل از  $80^\circ\text{C}$ )



(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)


(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

(۱) ۲۴ (۲)

(۳) ۱۸ (۴)

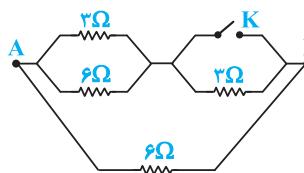

۱۷۸۹ - در شکل مقابل،  $R_3$  چه قدر باشد تا مقاومت معادل بین A و B برابر  $R_1$  شود؟

(۱)  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$  (۲)  $\sqrt{R_1 R_2}$

(۳)  $\frac{\sqrt{R_1 + R_2}}{2}$  (۴)  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

(۱)  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$  (۲)  $\sqrt{R_1 R_2}$


(۳)  $\frac{\sqrt{R_1 + R_2}}{2}$  (۴)  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

(۱)  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$  (۲)  $\sqrt{R_1 R_2}$

(۳)  $\frac{\sqrt{R_1 + R_2}}{2}$  (۴)  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$

(۱)  $\frac{R_1}{R_1 + R_2}$  (۲)  $\sqrt{R_1 R_2}$

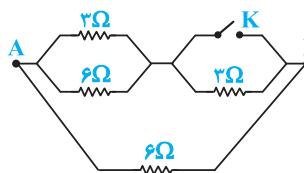
(۳)  $\frac{\sqrt{R_1 + R_2}}{2}$  (۴)  $\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$



۱۷۸۹ - در شکل رویه‌رو، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B، پس از بسته شدن کلید K چند اهم می‌شود؟ (تأثیرنی)

(۱) ۲ (۲) ۴

(۳)  $\frac{4}{3}$  (۴)  $\frac{3}{2}$

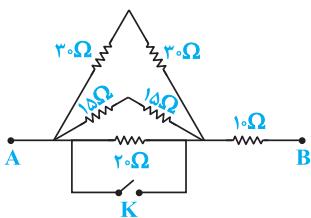

۱۷۹۱ - در مدار مقابل، مقاومت معادل بین نقاط A و B، با بسته شدن کلید K چند برابر می‌شود؟ ...


(برگرفته از امتحانات کشوری)

$\frac{1}{2}$  (۱)

۲ (۲)

۱۰ (۳)

۱ (۴)

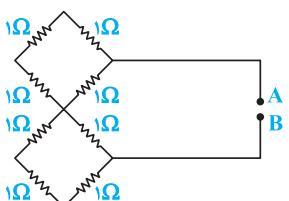


۱۷۹۲ - در شکل مقابل، مقاومت بین A و B چند اهم است؟

۲ (۲)

۸ (۱)

$\frac{3}{4}$  (۴)

$\frac{3}{2}$  (۳)

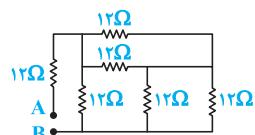


۱۷۹۳ - در شکل رو به رو، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟

۹ (۲)

۶ (۱)

۲۴ (۴)

۱۸ (۳)

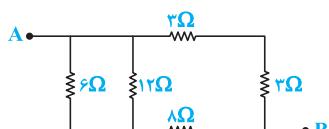


۱۷۹۴ - در شکل مقابل، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟

۴ (۲)

۳ (۱)

۸ (۴)

۶ (۳)

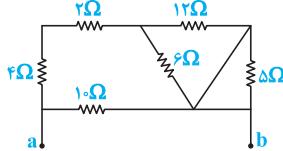


۱۷۹۵ - در شکل رو به رو، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند R است؟

$\frac{15}{8}$  (۲)

$\frac{3}{2}$  (۱)

۸ (۴)

۲ (۳)

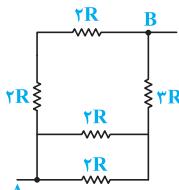

۱۷۹۶ - مقاومت معادل بین a و b چند اهم است؟


۱۰ (۲)

۵ (۱)

۲۰ (۴)

۱۵ (۳)

(مکمل فلاقه ریاضی ۸۶)

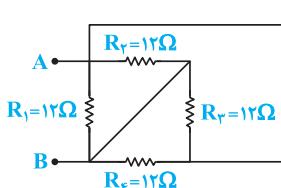


۱۷۹۷ - در مدار مقابل، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B برابر چند اهم است؟

۴۸ (۱)

۳ (۲)

۴ (۳)

۱۲ (۴)

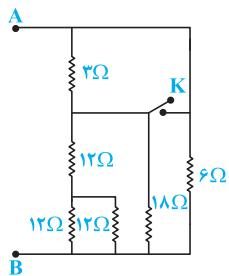

۱۷۹۸ - در مدار رو به رو، ابتدا کلید باز است. اگر کلید بسته شود، مقاومت معادل بین A و B چند اهم

(ریاضی خارج ۹۶, تهریق خارج ۹۳)


تغییر می‌کند؟

۰/۴ (۱)

۲ (۲)


۲/۶ (۳)

۴ (۴)

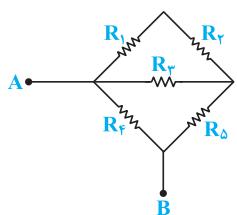


۱۷۹۹ - در شکل مقابل، اگر همه مقاومت‌ها با هم برابر و هر کدام ۵ اهم باشد، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟

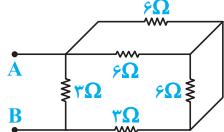- (کتاب درسی)
- ۱) ۱۰  
۲) ۵  
۳)  $\frac{25}{8}$




(مکمل فلاقانه تجربی ۹۳)

- ۱) ۲  
۲) ۴  
۳) ۳

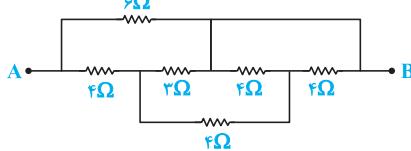

(مکمل فلاقانه تجربی ۸۹)


- ۱) ۲  
۲) ۴  
۳) ۳  
۴) ۱/۵

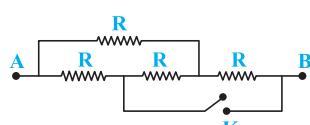

۱۸۰۲ - در شکل رویه‌رو، مقاومت معادل بین دو نقطه A و B در حالت بسته بودن کلید K برابر ۹ اهم می‌باشد. با باز کردن کلید K، مقاومت معادل بین A و B چند اهم می‌شود؟

- (مکمل محاسباتی ریاضی ۹۸)
- ۱) ۱۵  
۲) ۱۲/۵  
۳) ۱۰

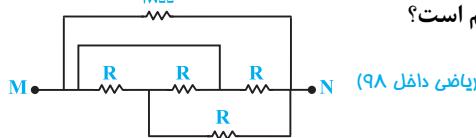۱۸۰۳ - در مدار مقابل، مقاومت معادل بین دو نقطه M و N برابر  $\frac{R}{3}$  است. R چند اهم است؟



- (ریاضی داخل ۹۸)
- ۱) ۱۲  
۲) ۳  
۳) ۶


۱۸۰۴ - سیمی به مقاومت ۴۰ اهم را به شکل حلقه درآورده، سپس آن را از دو نقطه روی یک قطر روانی مطابق شکل در مدار قرار می‌دهیم.

(متغیر سراسری قبل از ۱۸۰۴)




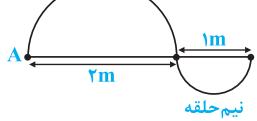- ۱) ۲۰  
۲) ۱۰  
۳) ۵

۱۸۰۵ - با یک سیم فلزی یکنواخت که مقاومت هر متر آن برابر ۲۰ اهم است، مداری مطابق شکل رویه‌رو می‌بندیم. مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟ ( $\pi = 3$ )




- ۱)  $\frac{100}{3}$   
۲) ۱۵۰  
۳) ۹۰

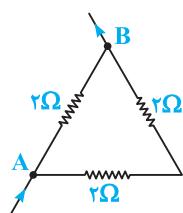


۱۸۰۶ - در شکل رویه‌رو جریان برق از A وارد و از B خارج می‌شود. مقاومت معادل بین دو نقطه A و B چند اهم است؟

- (برگرفته از امتحانات کشوری)
- ۱)  $\frac{1}{6}$   
۲) ۶  
۳)  $\frac{4}{3}$   
۴)  $\frac{3}{4}$

(برگرفته از کتاب درسی)

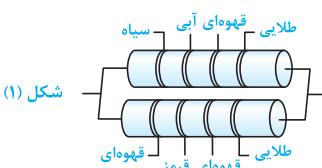

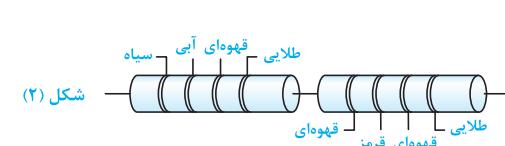۱۸۰۷ - در شکل‌های زیر، مقاومت معادل دو مقاومت کربنی در شکل (۱)، چند برابر شکل (۲) است؟



رنگ	سیاه	قرمز	قهوه‌ای	آبی
عدد	۰	۱	۲	۶

- ۱) ۱۰  
۲)  $\frac{9}{4}$   
۳)  $\frac{2}{9}$   
۴)  $\frac{4}{9}$

# قسمت دوم: پرسی مدارهای تک باتری

آشنایی با مهارت‌های توزیع جریان در شاخه‌های یک مدار و اختلاف پتانسیل‌نویسی بین نقاط مختلف

پس از بررسی تست‌های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست‌های ۲۱۴۳، ۲۱۴۴، ۲۱۴۶ و ۲۱۵۲ از قسمت یک قدم تا ۱۰۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.




آشنایی با تکنیک پخش جریان در بین مقاومت‌های یک مدار



پخش جریان بین مقاومت‌ها، مهارت ساده و در عین حال بسیار مهم که تو شروع این قسمت، به اون می‌پردازیم ...

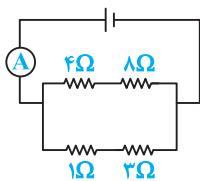- ۱۸۰۸ - در شکل رو به رو، اگر آمپرسنج ۲ آمپر را نشان دهد، شدت جریان در مقاومت یک اهمی چند (برگرفته از امتحانات کشوری)




۱/۵ (۲)

۰/۶۶ (۴)

۱/۳ (۱)

۰/۵ (۳)

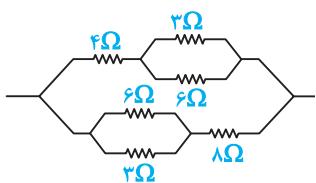- ۱۸۰۹ - در شکل رو به رو، اگر جریانی به شدت ۰/۴ آمپر از مقاومت ۴ اهمی بگذرد از مقاومت ۸ اهمی چند آمپر است؟




۰/۸ (۲)

۰/۶۶ (۴)

۰/۲ (۱)

۰/۲۴ (۳)

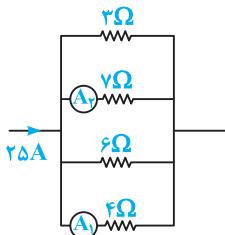- ۱۸۱۰ - در مدار مقابل، عدد آمپرسنج (۱) چند آمپر بیشتر از عدد آمپرسنج (۲) است؟ (مکمل مهاسباتی ریاضی ۹۱)



۳ (۱)

۳/۵ (۲)

۴ (۳)

۴/۵ (۴)

- ۱۸۱۱ - دو سیم رسانای A و B با قطر مقطع و طول مساوی به طور موازی به هم وصل شده‌اند و از مجموعه آن‌ها جریان ۴/۵ A عبور می‌کند. شدت جریان در سیم A چند آمپر است؟ (ρ<sub>B</sub> = ۵/۶ × ۱۰<sup>-۸</sup> Ωm ، ρ<sub>A</sub> = ۱/۶ × ۱۰<sup>-۸</sup> Ωm) (تجربی داخلی، مشابه تجربی فاروج ۸۸)


۱ (۴)

۴/۵ (۳)

۳/۵ (۲)

۲/۲۵ (۱)

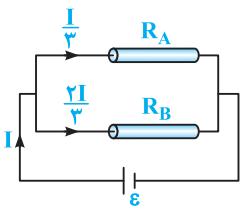- ۱۸۱۲ - مطابق شکل مقابل، دو سیم فلزی توپر A و B به طول‌های مساوی، به یک مولد متصل‌اند. اگر مقاومت ویرثه سیم A، ۳ برابر مقاومت ویرثه سیم B باشد، سطح مقطع سیم A چند برابر سطح مقطع سیم B است؟ (تجربی فاروج ۹۵)




۶ (۴)

۲ (۳)

$\frac{4}{3}$  (۲)


$\frac{3}{2}$  (۱)

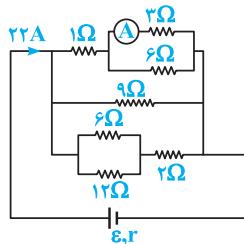

(یاضن فارعه ۸۲)


۱۸۱۳- در مدار مقابل، عدد آمپرسنج برابر چند آمپر است؟

- ۴ (۱)
- ۸ (۲)
- ۳ (۳)
- ۶ (۴)

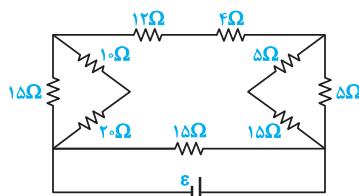

۱۸۱۴- در مدار رو به رو، اگر جریانی که از مقاومت ۴ اهمی می‌گذرد برابر ۲ آمپر باشد، جریانی که از مولد می‌گذرد چند آمپر است؟

- ۳ (۲)
- ۱ (۱)
- ۶ (۴)
- ۴ (۳)

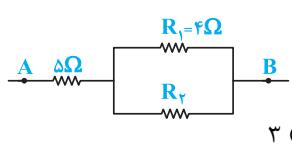


۱۸۱۵- در مدار زیر، مقاومت معادل بین دو نقطه B و A برابر ۸ اهم و شدت جریانی که از مقاومت  $R_1 = 4\Omega$  می‌گذرد ۳ آمپر است. شدت جریانی که از مقاومت ۵ اهمی می‌گذرد، چند برابر شدت جریان عبوری از مقاومت  $R_2$  می‌باشد؟

- ۵ (۳)
- ۴ (۲)
- ۲ (۱)

۱۸۱۶- در مدار زیر، آمپرسنج‌های  $A_1$  و  $A_2$  به ترتیب عده‌های  $2/5 A$  و  $3 A$  را نشان می‌دهند. مقاومت معادل مدار چند اهم است؟


(تجربی داخل ۸۸)

(آمپرسنج‌ها ایده‌آل فرض شوند).

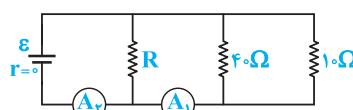

- ۸ (۲)
- $\frac{۴۰}{۳}$  (۴)
- $\frac{۲۰}{۳}$  (۳)

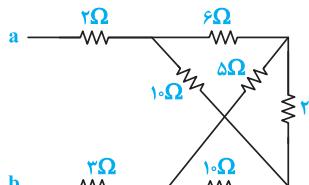پندر تا سوال بعدی، آفر سوال پخش هریانه. تو این سوالا، لشیدن یه شکل ساده شده، معمولاً فیلم کمک می‌کنه ...




۱۸۱۷- در شکل رو به رو که قسمتی از یک مدار الکتریکی است، از مقاومت ۲۰ اهمی شدت جریان  $۱/۵ A$  برابر عبور می‌کند. از مقاومت ۲ اهمی شدت جریان چند آمپر عبور می‌کند؟


- ۲ (۲)
- ۱/۵ (۱)
- ۵ (۴)
- ۳/۵ (۳)

۱۸۱۸- در مدار مقابل، شدت جریان عبوری از آمپرسنج چند آمپر و در کدام جهت است؟

(مکمل مهاسباتی یاضن ۹۰)

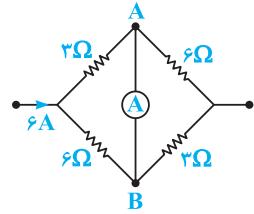

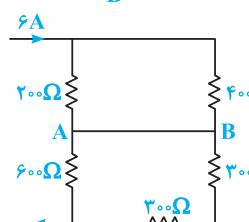- ۱) آمپر از A به B
- ۲) آمپر از B به A
- ۳) آمپر از A به B
- ۴) آمپر از B به A




۱۸۱۹- در مدار رو به رو، جریان عبوری از سیم اتصال بین A و B چند آمپر است؟ ( مقاومت الکتریکی سیم‌های اتصال ناچیز است).


- ۱ (۲)
- ۱) صفر
- ۳ (۴)
- ۴ (۳)

۱۸۲۰- در شکل رو به رو، شدت جریان اصلی ۵ آمپر است. آمپرسنج A که بین دو نقطه M و N است، چند آمپر را نشان می‌دهد؟

(منتخب سراسری قبل از ۸۰)

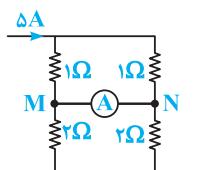

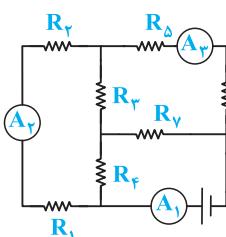- $\frac{۵}{۶}$  (۲)
- ۱) صفر
- ۵ (۴)
- ۲/۵ (۳)




- تو آنفر کل هم برایم به تست فیزی باهال و پرید که به طور مستقیم روى بعثت قانون هیجان کل میکنه رو با هم برسی کیم ...
- ★ ۱۸۲۱ - در مدار مقابل، آمپرسنج های  $A_1$ ,  $A_2$  و  $A_3$  به ترتیب جریان های  $20A$ ,  $12A$  و  $9A$  را نشان می دهند. از مقاومت  $R_7$  جریان چند آمپر عبور می کند؟

۴ (۲)                                  ۳ (۱)  
۱۱ (۴)                                  ۸ (۳)
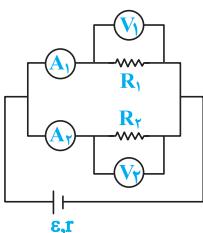
### آشنایی با تکنیک پتانسیل نویسی بین نقاط مختلف یک مدار



هلا می خوایم یاد بگیریم که پهلوی با لک قانون اهم، در مورد اختلاف پتانسیل بین نقاط به مدار اظهار نظر کنیم، این مواردم تو طول این فصل، فیلی به درد میخورد ...




- ★ ۱۸۲۲ - در شکل مقابل،  $R_2 < R_3$  است و ولتسنجها و آمپرسنجها ایدهآل می باشند. کدام آمپرسنج و کدام ولتسنج به ترتیب بیشترین جریان و بیشترین اختلاف پتانسیل را نشان می دهند؟ (تمبری داخل ۹۷)

۱) آمپرسنجها عدد یکسانی را نشان می دهند -  $V_2 - A_1$   
۲)  $V_2 - A_2$                                   ۳)  $A_1 - A_2$                                   ۴) ولتسنجها عدد یکسانی را نشان می دهند.

- ★ ۱۸۲۳ - اگر در شکل رویه رو،  $V_{MN}$  برابر ۴ ولت باشد، شدت جریان  $I$  برابر با چند آمپر است؟ (تمبری داخل ۹۷)

۵/۵ (۲)                                  ۶/۵ (۴)                                  ۵ (۱)    ۶ (۳)

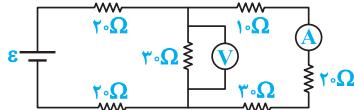- ★ ۱۸۲۴ - در مدار شکل مقابل، اگر ولتسنج ۱۲ ولت را نشان دهد، آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟



(یافتن داخل ۸۷)                                  ۰/۴ (۲)                                  ۰/۲ (۱)  
۰/۸ (۴)    ۰/۶ (۳)

- ★ ۱۸۲۵ - در شکل مقابل، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B چند ولت است؟ (مکمل محاسباتی تمبری ۸۳)

۲۴ (۲)    ۳۶ (۴)    ۱۶ (۱)    ۱۸ (۳)

- ★ ۱۸۲۶ - در شکل رویه رو اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B چند ولت است؟ (تمبری داخل ۸۳)

۸ (۲)    ۱۲ (۴)    ۶ (۱)    ۱۰ (۳)

- ★ ۱۸۲۷ - در مدار رویه رو، از مقاومت ۶ اهمی جریان ۲ آمپر عبور می کند. اختلاف پتانسیل الکتریکی



(مکمل فلاکانه تمبری ۸۳)                                  ۱۲ (۲)    ۸ (۱)  
۳۶ (۴)    ۲۴ (۳)


- ★ ۱۸۲۸ - در شکل رویه رو، اگر اختلاف پتانسیل بین دو نقطه C و D برابر V باشد، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B چند برابر V است؟ (M.K.A)

۳ (۲)    ۶ (۴)    ۲ (۱)    ۴ (۳)

- ★ ۱۸۲۹ - در شکل رویه رو، اگر از مقاومت  $3\Omega$  شدت جریان  $1/5$  آمپر عبور کند، ولتسنج عدد چند ولت را نشان می دهد؟ (M.K.A)

۱۲ (۲)    ۱۸/۵ (۴)    ۲۷ (۱)    ۱۶/۵ (۳)

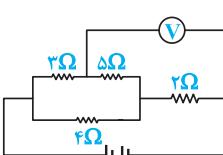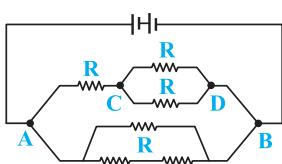

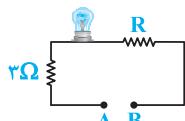

۱۸۳۰ - در شکل رو به رو، اختلاف پتانسیل دو سر لامپ  $8\text{V}$  ولت و شدت جریانی که از آن می‌گذرد  $5\text{A}$  می‌باشد.

(منتخب سراسری قبل از ۸۰ با تغییر)


۵

۸

اگر  $V_A - V_B = 12\text{V}$  باشد، مقاومت  $R$  چند اهم است؟

۱۳

۲۲

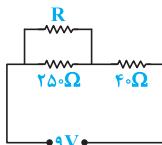

۱۸۳۱ - اگر در شکل رو به رو، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $R$  برابر با  $5\text{V}$  باشد، در هر ثانیه چند الکترون از

(تألفی)


مقواومت  $R$  عبور می‌کند؟ (اندازه‌ی بار الکتریکی الکترون برابر  $1.6 \times 10^{-19}\text{ کولن}$  است.)

$8 \times 10^{18}$

$5 \times 10^{18}$

$5 \times 10^{17}$

$8 \times 10^{17}$

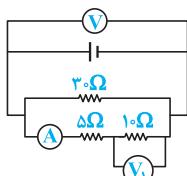

۱۸۳۲ - در شکل رو به رو اگر ولتسنج  $V$ ، عدد  $15$  ولت را نشان دهد، آمپرسنج  $A$  (با مقاومت ناچیز) و

(M.K.A)


ولتسنج  $V_1$ ، به ترتیب چند آمپر و چند ولت را نشان می‌دهند؟

$\frac{1}{3}, \frac{1}{3}$

$5, 5/5$

$10, 1$

$\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

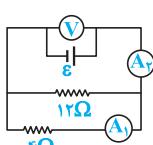

۱۸۳۳ - در مدار شکل رو به رو اگر ولتسنج  $12$  ولت را نشان دهد، آمپرسنج‌های  $A_1$  و  $A_2$  به ترتیب از راست

(منتخب سراسری قبل از ۸۰)

به چپ چند آمپر را نشان می‌دهند؟

۳ و ۴


۴ و ۳

۱ و ۲

۱ و ۲

(رباط فارع) (۹۸)

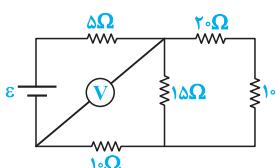۱۸۳۴ - در مدار زیر، ولتسنج آرمانی  $6$  ولت را نشان می‌دهد. ولتاژ دو سر مولد چند ولت است؟




۳

$4/5$

۵

$7/5$

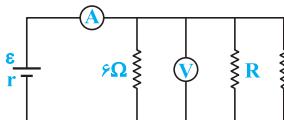۱۸۳۵ - در مدار مقابل، آمپرسنج  $15\text{A}$  و ولتسنج  $30\text{V}$  را نشان می‌دهد. مقاومت  $R$  چند اهم است؟



(تجربی فارع) (۸۹)


(آمپرسنج و ولتسنج ایده‌آل فرض شوند.)

۴

۲

۸

۶

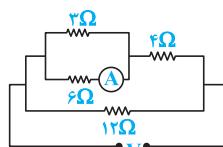

۱۸۳۶ - در شکل رو به رو آمپرسنج عبور جریان یک آمپر را نشان می‌دهد. ولتاژ دو سر مدار (V) چند ولت

(منتخب سراسری قبل از ۸۰)

۲۱


۱۸

۱۶

۱۴



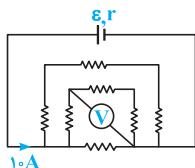سُفَالَى بَعْدِي، تَسْتَأْتِي فَيْلَى قَشْكَ وَبَالِيهَ كَهْ تَسْلَطْتُونَ روْ فَيْلَى بَالَا مَيْ بَرَه ...



۱۸۳۷ - در مدار مقابل، کلیه مقاومت‌ها برابر  $3$  اهم می‌باشند. عدد نشان داده شده توسط ولتسنج چند ولت


(رباط فارع) (۸۹)

۶

۱۲

۴

۳

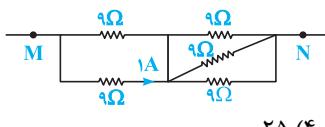

۱۸۳۸ - در شکل مقابل، که قسمتی از یک مدار الکتریکی را نشان می‌دهد، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه  $M$  و  $N$  از مدار چند ولت است؟


(مکمل خلاصه ریاضی ۸۹)

۲۵

۱۸

۱۵

۱۲

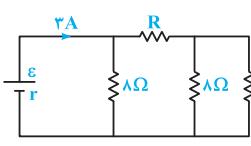

۱۸۳۹ - در شکل رو به رو، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $R$ ، برابر  $12$  ولت است.  $R$  چند اهم است؟

(تجربی داخل و ریاضی داخل) (۸۹)

۶

۱۲


۴

۸

۱۸۴۰ - در مدار زیر، ولت سنج عدد  $10\text{V}$  و آمپرسنج عدد  $15\text{A}$  را نشان می دهد. تعداد الکترون های عبوری از مقاومت  $8\Omega$  اهمی در طی  $4\text{s}$

(مکمل فلاقانه تبری) (۹۹)
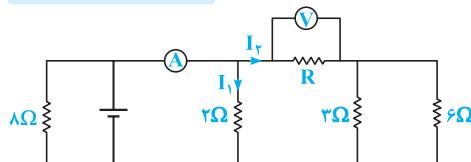
$$\text{ثانیه کدام است? } (e = 1.6 \times 10^{-19} \text{C})$$



$$6/25 \times 10^{18} \quad (1)$$

$$6/25 \times 10^{19} \quad (2)$$

$$2/25 \times 10^{19} \quad (3)$$

$$2/25 \times 10^{18} \quad (4)$$

۱۸۴۱ - در مدار مقابل، عدد نشان داده شده توسط ولت سنج (۱)، چند برابر ولت سنج (۲) می باشد؟

(تالیف)

$$\frac{7}{6} \quad (2)$$

$$1 \quad (1)$$

$$\frac{3}{2} \quad (4)$$

$$\frac{4}{3} \quad (3)$$

### محاسبه جریان خروجی از یک باتری و پخش آن در مدار




پس از بررسی تست های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست های ۲۱۴۵، ۲۱۴۶، ۲۱۴۸ و ۲۱۴۹ از قسمت یک قدم تا ۱۰۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می کنیم.
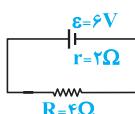
### محاسبه جریان خروجی از باتری در مدار تک حلقه با یک باتری



تو شروع این شافه، می خوایم پریان عبوری از یه باتری رو محاسبه کنیم. مقاومت معادل گیری تو اینجا فیلم به کار میاد ...



۱۸۴۲ - در مدار روبرو، به طور متوسط در هر ثانیه چند الکtron از مقطع سیم عبور می کند؟ (اندازه بار هر الکtron

(برگرفته از امتحانات کشوری)

برابر با  $1.6 \times 10^{-19}$  کولن است).

$$7/5 \times 10^{18} \quad (4)$$

$$6/25 \times 10^{18} \quad (3)$$




$$3/75 \times 10^{19} \quad (2)$$

$$1/25 \times 10^{19} \quad (1)$$

۱۸۴۳ - در کدام یک از مدارهای الکتریکی زیر، آمپرسنج شدت جریان کمتری را نشان می دهد؟ ( مقاومت الکتریکی تمامی لامپ ها با یکدیگر

(متضاد سراسری قبل از ۸۰، با تغییر)

برابر است).

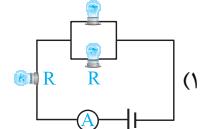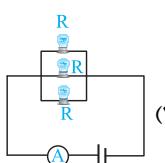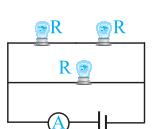

۱۸۴۴ - سه مقاومت مشابه را به طور متواالی به دو سر یک مولد می بندیم. جریان مدار  $1/5\text{A}$  آمپر می شود. اگر آن مقاومت ها را با هم به طور

موازی و به دو سر همان مولد ببندیم جریان عبوری از مولد چند آمپر می شود؟ ( مقاومت درونی مولد برابر با یکی از مقاومت ها است).

$$(۱۳/۵) \text{ (متضاد سراسری قبل از ۸۰)}$$

$$9 \quad (3)$$

$$6 \quad (2)$$

$$4/5 \quad (1)$$

۱۸۴۵ - دو مقاومت مشابه  $R$  اهمی را یکبار به طور موازی و بار دیگر به طور متواالی به دو سر یک باتری می بندیم. شدت جریان الکتریکی

که از هر کدام از این مقاومت ها می گذرد در هر دو حالت یکسان است، مقاومت درونی این باتری چه قدر است؟ (ریاضی دافل ۷۶)

$$\frac{R}{2} \quad (4)$$

$$2R \quad (3)$$

$$R \quad (2)$$

$$1) \text{ صفر}$$

۱۸۴۶ - حداقل چند مقاومت  $40\text{A}$  اهمی را باید به هم وصل کنیم، تا از یک منبع برق  $120\text{V}$  ولتی، شدت جریان الکتریکی  $15\text{A}$  آمپر بگیریم؟

(ریاضی دافل ۷۶)

$$6 \quad (4)$$


$$5 \quad (3)$$

$$4 \quad (2)$$

$$3 \quad (1)$$

۱۸۴۷ - در مدار زیر، یک باتری آرمانی با  $\epsilon = 20\text{V}$  و  $R_1 = 100\text{k}\Omega$  و  $R_2 = 2\text{M}\Omega$  قرار دارند. جریانی که از

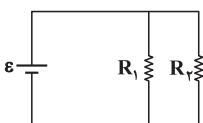باتری می گذرد، چند میلی آمپر است؟ (ریاضی فاصله ۹۸)




$$2/1 \quad (2)$$

$$210 \quad (4)$$

$$0/21 \quad (1)$$

$$21 \quad (3)$$

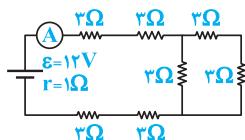

(مکمل محاسباتی (یافی ۹۸))


۱۸۴۸- در مدار شکل روبرو آمپرسنج چند آمپر را نشان می‌دهد؟

$$\frac{3}{5} \quad (2)$$

$$\frac{4}{5} \quad (4)$$

$$\frac{2}{3} \quad (1)$$


$$\frac{3}{4} \quad (3)$$

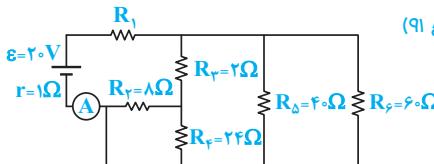۱۸۴۹- در مدار روبرو، مقاومت  $R_1$  چند اهم باشد تا آمپرسنج ایده‌آل A، ۲ آمپر را نشان دهد؟

(تجربی فارع (۹۱))

- ۳ (۱)  
۴ (۲)  
۹ (۳)  
۱۰ (۴)

دو تا سؤال بعدی، سوالاتی باید و قشکی هستن که ایده‌های باهای دارن ...

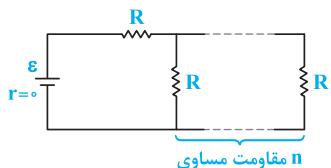۱۸۵۰- در مدار روبرو، اگر  $n+1$  تبدیل شود، شدت جریان عبوری از باتری  $\frac{16}{15}$  برابر

(تجربی داخل (۹۶))


می‌شود. n کدام است؟

$$4 \quad (2)$$

$$2 \quad (4)$$

$$5 \quad (1)$$

$$3 \quad (3)$$

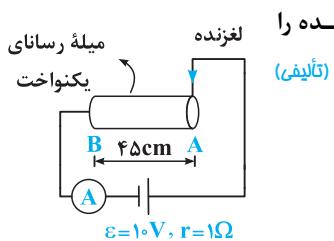لغزنده  
(تألفی)

۱۸۵۱- در مدار شکل مقابل، عدد آمپرسنج برابر یک آمپر است و لغزنده در نقطه A قرار دارد. اگر لغزنده را ۲۰ سانتی‌متر به سمت چپ جابه‌جا کنیم، عدد آمپرسنج برابر چند آمپر می‌شود؟


$$\frac{1}{7} \quad (2)$$

$$\frac{5}{9} \quad (4)$$

$$\frac{1}{9} \quad (3)$$
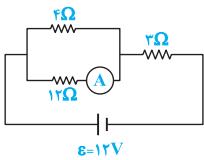
### توزيع جریان خروجی از یک باتری بین مقاومت‌ها در مدار تک‌حلقه با یک باتری

تو مرحله بعد، می‌خوایم جریان خروجی از باتری را بین مقاومت‌ها پخش کنیم و هنر در مورد اختلاف پتانسیل بین نقاط هم اظهار نظر کنیم ...




(مکمل محاسباتی (تجربی ۸۷))

$$0/5 \quad (2)$$

$$1 \quad (4)$$

$$0/25 \quad (1)$$

$$0/75 \quad (3)$$

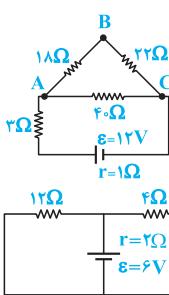

(M.K.A)

۱۸۵۳- در شکل روبرو، اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر چند ولت است؟

$$4/5 \quad (2)$$

$$3 \quad (4)$$

$$6 \quad (1)$$

$$9 \quad (3)$$



(تجربی فارع (۸۷))

$$0/6 \quad (2)$$

$$1/2 \quad (4)$$

$$0/3 \quad (1)$$


$$0/9 \quad (3)$$

۱۸۵۵- سه مقاومت  $2\Omega$ ،  $3\Omega$  و  $6\Omega$  را یک بار به طور متواالی و بار دیگر به طور موازی به یک باتری با نیروی محرکه  $4$  و مقاومت درونی  $1\Omega$  وصل می‌کنیم. شدت جریان عبوری از مقاومت  $2$  اهمی در حالت موازی چند برابر حالت متواالی می‌باشد؟ (منتخب سراسری قبل از ۸۰، با تغییر)

۱ (۴)

۹ (۳)

۳ (۲)

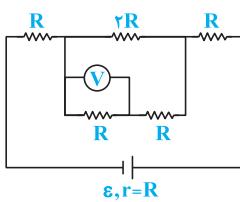 $\frac{1}{3}$  (۱)

(تألفی)

۱۸۵۶- در مدار مقابل، عدد نشان داده شده توسط ولتسنج چند برابر نیروی محرکه باتری می‌باشد؟


$$\frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\frac{1}{6} \quad (4)$$

$$\frac{1}{4} \quad (1)$$

$$\frac{1}{8} \quad (3)$$

(یاضنی داخل ۸۵)

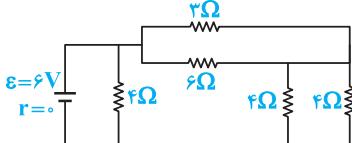۱۸۵۷ - در مدار زیر شدت جریانی که از مقاومت  $2\Omega$  می‌گذرد، چند آمپر است؟


۰/۵ (۱)

۱ (۲)

۱/۵ (۳)

۳ (۴)

(تجربی خارج ۹۰، تمرینی داخل ۸۷)

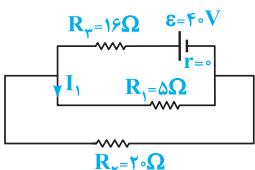۱۸۵۸ - در مدار رو به رو، شدت جریان  $I_1$  چند آمپر است؟


۰/۴ (۱)

۱/۶ (۲)

۲ (۳)

۱۲/۵ (۴)

(منتقب سراسری قبل از ۸۰)

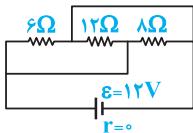

۱۸۵۹ - در مدار مقابل، از مقاومت ۶ اهمی، جریان چند آمپر عبور می‌کند؟


۲ (۲)

۴/۵ (۴)

۶/۱۳ (۱)

۳ (۳)

(یاضنی داخل ۹۴)

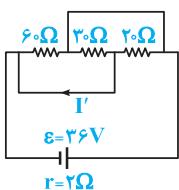۱۸۶۰ - در مدار رو به رو،  $I'$  چند آمپر است؟


۰/۵ (۲)

۱/۵ (۴)

۰ (صفر)

۲/۵ (۳)

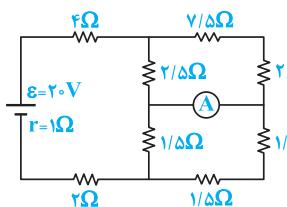۱۸۶۱ - در مدار شکل زیر، آمپرسنج چند آمپر را نشان می‌دهد؟ (آمپرسنج ایده‌آل فرض شود).



(تجربی داخل ۹۳)


۴/۱۵ (۱)

۴/۳ (۲)

۲ (۳)

۲/۵ (۴)

(تجربی داخل ۹۸)

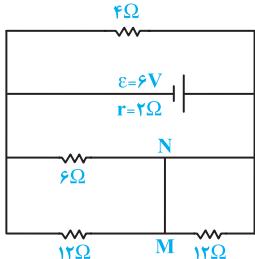


۱۸۶۲ - در مدار مقابل، جریان الکتریکی که از سیم رابط MN می‌گذرد، چند آمپر است؟

۰/۲۵ (۱)

۰/۵ (۲)

۰/۷۵ (۳)

۱/۵ (۴)

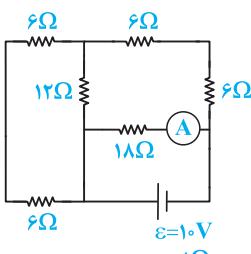

(مکمل فلاکانه تجربی ۹۸)


۱۸۶۳ - در مدار مقابل، عدد آمپرسنج برابر چند آمپر است؟

۱ (۱)

۰/۷۵ (۲)

۰/۵ (۳)

۰/۲۵ (۴)

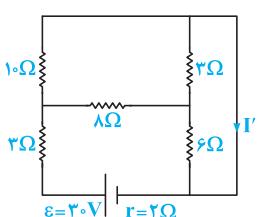

(تجربی خارج ۹۸)

۱۸۶۴ - در مدار رو به رو، جریان چند آمپر است؟


۱/۵ (۲)

۳ (۴)

۱ (۱)

۲/۵ (۳)


(یافی فارغ ۹۹)

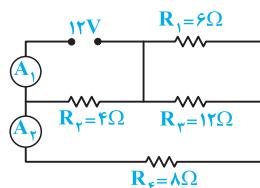

۱۸۶۵ - در مدار زیر، آمپرسنجهای آرمانی  $A_1$  و  $A_2$  به ترتیب چند آمپر را نشان می‌دهند؟

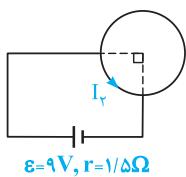- (۱) ۳ و ۳
- (۲) ۳ و ۳
- (۳) ۱ و ۴
- (۴) ۱/۵ و ۴

۱۸۶۶ - سیمی به طول  $L$  و مقاومت  $2\ell$  اهم را به صورت حلقه‌ای درآورده و مطابق شکل به یک باتری متصل می‌کنیم. جریان  $I_2$  چند آمپر است؟ (تأثیر)



- (۱)  $\frac{9}{8}$
- (۲)  $\frac{3}{2}$
- (۳)  $\frac{1}{2}$
- (۴)  $\frac{3}{8}$

### افت پتانسیل در یک مدار تک باتری

پس از بررسی تست‌های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست ۲۱۵۰ از قسمت یک قدم تا ۱۰۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.



### ۱۸۶۷ - آشنایی با مفهوم افت پتانسیل در یک باتری

افت پتانسیل تو یه باتری، یه اتفاق پالبه که به قاطر مقاومت درونی باتری رخ میده و ولتاژ دو سر باتری با  $4$  برابر نمیشه. تو این زیرشاغه، می‌فوايم براتون تستای مفهومی مرتبط با این موضوع رو بیاریم. بر نیست بروندی که تستای نموداری، فیلی تو این بعث مطرح شدن ...

۱۸۶۷ - با توجه به مدار شکل زیر، کدام‌یک از گزینه‌های زیر در رابطه با ولتاژ دو سر مولد و افت پتانسیل در داخل آن نادرست می‌باشد؟




- (۱) بیشترین ولتاژ دو سر مولد می‌تواند برابر  $4$  باشد.
- (۲) افت پتانسیل در داخل مولد در حالتی که از آن جریان گرفته می‌شود، با شدت جریان و مقاومت درونی پیل نسبت مستقیم دارد.
- (۳) با افزایش جریان گذرنده از مولد، اختلاف پتانسیل دو سر مولد افزایش می‌یابد.
- (۴) با کاهش مقاومت درونی مولد، اختلاف پتانسیل دو سر مولد افزایش می‌یابد.

۱۸۶۸ - در سؤال قبل، جریان مدار قبل از باز شدن کلید  $I$  است. اگر کلید  $K$  باز شود، ولتاژ دو سر مولد و افت پتانسیل در داخل آن چقدر می‌شود؟

- (۱)  $rI$ ،  $\epsilon - rI$  (۲)  $rI$ ،  $\epsilon$  (۳)  $\epsilon - rI$ ، صفر (۴)  $\epsilon$ ، صفر


۱۸۶۹ - در کدام‌یک از مدارهای زیر، عدد نشان داده شده توسط ولتسنج با نیرو محركة باتری برابر نمی‌باشد؟ (مکمل مفهومی (یافی فارغ ۸۵))

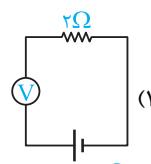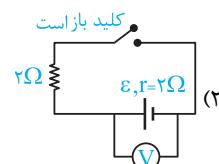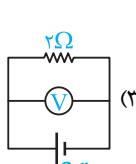
- (۱) در شکل مقابل باز و بسته کردن کلید  $K$  تغییر قابل ملاحظه در آن جهه که ولتسنج نشان می‌دهد حاصل نشود، بدان معنی است که:
- (۲) مقاومت درونی باتری در مقایسه با  $R$  ناچیز است.
- (۳) مقاومت درونی باتری با  $R$  برابر است.
- (۴) در هر سه مدار، عدد ولتسنج تغییری نمی‌کند.



۱۸۷۰ - اگر در شکل مقابل باز و بسته کردن کلید  $K$  تغییر قابل ملاحظه در آن جهه که ولتسنج نشان می‌دهد حاصل نشود، بدان معنی است که:




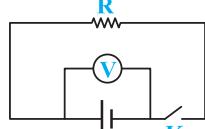
- (۱)  $R$  ناچیز است.
- (۲) مقاومت درونی باتری با  $R$  برابر است.
- (۳) مقاومت درونی باتری با  $R$  برابر است.



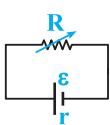


۱۸۷۱- در مدار مقابل با تغییرات  $R$ ، نمودار افت پتانسیل در باتری بر حسب جریان عبوری از مولد در کدام

(تالیفی)

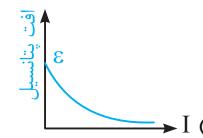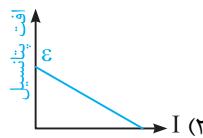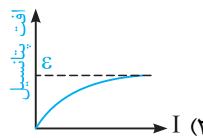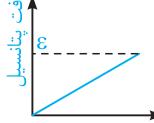


گزینه صحیح نشان داده شده است؟

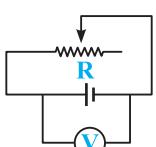


۱۸۷۲- در مدار روبرو، نمودار ..... نشان دهنده تغییرات عدد ولتسنج بر حسب مقاومت خارجی و نمودار


(تالیفی)

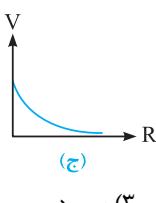

(۵) الف - ب

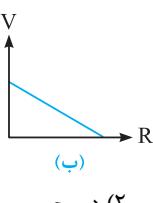


(۳) ب - د

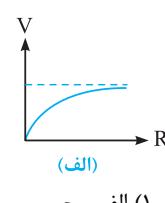

(۲) د - ج

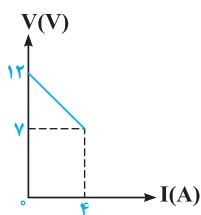(۱) الف - ج

..... نشان دهنده افت پتانسیل در باتری بر حسب مقاومت خارجی می باشد.



۱۸۷۳- نمودار تغییرات ولتاژ دو سر مولد بر حسب جریانی که از آن می گذرد مطابق شکل است. نیروی محرکه

(بیاضی داخلی ۸۴)

$$\frac{1}{3}\Omega \text{ و } 12V$$

$$0.57\Omega \text{ و } 7V$$

(۴)

(۱)

(۳)

۱۸۷۴- نمودار تغییرات ولتاژ دو سر مولدهای A و B بر حسب شدت جریانی که از آنها می گذرد، مطابق شکل

(بیاضی خارجی ۸۷)


(۲)

(۱)

(۴)

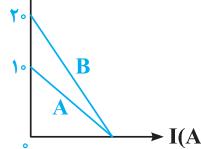(۳)


است. مقاومت درونی مولد B چند برابر مقاومت درونی مولد A است؟



۱۸۷۵- شکل زیر، جهت جریان I را در یک مدار تک حلقه‌ای با باتری B و مقاومت‌های  $R_1$  و  $R_2$  نشان می‌دهد. در رابطه با این مدار کدام

(برگرفته از امتحانات کشوری)

گزینه نادرست است؟

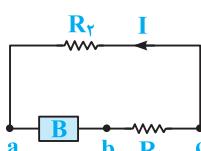

$$I_a = I_b = I_c \quad (1)$$

$$V_b > V_c > V_a \quad (2)$$

(۳) جهت پیکان نیروی محرکه در این باتری در جهت ( $\leftarrow$ ) است.

(۴) مقایسه انرژی پتانسیل الکتریکی حامل‌های بار مثبت در نقاط a, b و c به صورت  $E_b > E_c > E_a$  است.

### محاسبه افت پتانسیل و ولتاژ دو سر باتری




حالا برایم تو سؤال‌های متعدد، مقدار افت پتانسیل رو محاسبه کنیم. از این تیپ سؤال، زیاد تو کنکور مطرح میشه ...

۱۸۷۶- افت پتانسیل در مقاومت داخلی پیل روبه‌رو  $0.25$  ولت و اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت  $2/5$  اهمی

برابر  $1/25$  ولت است. نیروی محرکه (بر حسب ولت) و مقاومت داخلی مولد (بر حسب اهم) از راست به چپ

(منتقب سراسری قبل از ۹۰)

برابر است با:

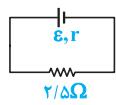

$$2/5, 1/5 \quad (4)$$


$$1/5, 0/5 \quad (3)$$

$$0/5, 2/5 \quad (2)$$

$$0/5, 1/5 \quad (1)$$

(بیاضی داخلی ۹۸)

?

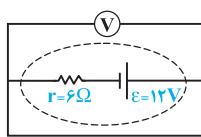

?


(۲)

(۱۲)

?

صفر

(۶)

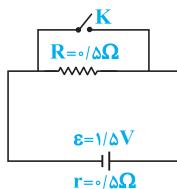


۱۸۷۸ - در مدار رو به رو، ابتدا کلید باز است. در صورتی که کلید بسته شود، اختلاف پتانسیل دو سر مولد چند ولت کاهش می‌یابد؟

- (۱) صفر  
۰/۵ (۲)  
۱/۵ (۳)  
۰/۷۵ (۴)


۱۸۷۹ - ولتسنجی آرمانی، اختلاف پتانسیل دو سر یک باتری را که به مداری وصل نیست، ۱۲ ولت نشان می‌دهد. حال اگر یک مقاومت ۸ اهمی را به دو سر آن بیندیم، ولتسنج اختلاف پتانسیل دو سر باتری را ۹/۶ ولت نشان می‌دهد. مقاومت درونی باتری چند اهم است؟ (تجربی فارج ۹۸)

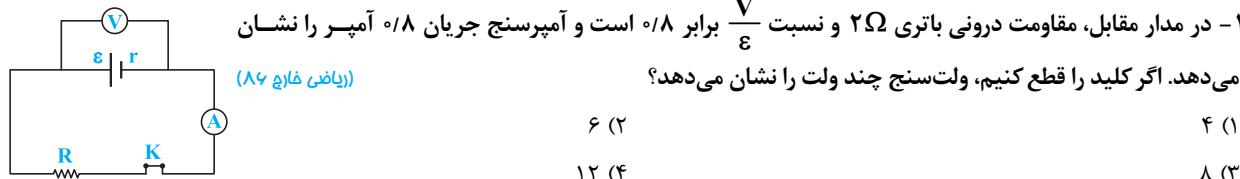- (۱) ۱  
۰/۳ (۲)  
۳ (۳)  
۴ (۴)

۱۸۸۰ - در مدار مقابل، مقاومت درونی باتری  $\frac{V}{2\Omega}$  است و آمپرسنج جریان  $\frac{A}{8}$  آمپر را نشان می‌دهد. اگر کلید را قطع کنیم، ولتسنج چند ولت را نشان می‌دهد؟



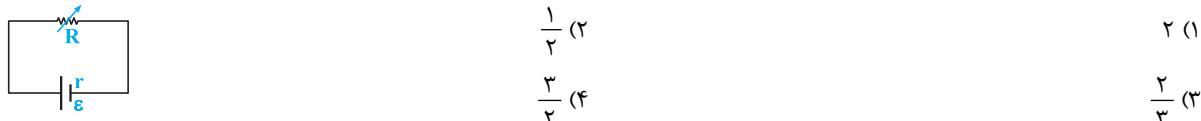۱۸۸۱ - اگر در شکل زیر،  $R$  متغیر را از ۲۲ تا  $r$  کاهش دهیم، افت پتانسیل در باتری چند برابر می‌شود؟ (تجربی داخل ۸۳)



۱۸۸۲ - مداری شامل یک باتری با نیروی محرکه  $\epsilon$  و مقاومت درونی  $r$  و مقاومت خارجی  $R$ ، بسته شده است. اگر  $R = \frac{1}{n}R$  باشد، اختلاف پتانسیل دو سر باتری چه کسری از  $\epsilon$  است؟ (تجربی داخل ۸۱)

- (۱)  $\frac{1}{n}$   
 $\frac{n-1}{n+1}$  (۲)  
 $\frac{n}{n+1}$  (۳)  
 $\frac{2n}{2n+1}$  (۴)

۱۸۸۳ - یک باتری به نیروی محرکه ۶ ولت را که مقاومت درونی آن  $r$  است به مقاومت  $R$  می‌بندیم. جریانی به شدت  $A/2$  از آن عبور می‌کند. افت پتانسیل در مقاومت درونی  $\frac{1}{9}$  افت پتانسیل در مقاومت خارجی است ( $Ir = \frac{1}{9}IR$ ). مقاومت  $R$  چند اهم است؟ (تجربی داخل ۸۷)

- (۱) ۱۵  
۲۰ (۲)  
۲۷ (۳)  
۳۰ (۴)

۱۸۸۴ - دو قطعه سیم مشابه با مقاومت ویژه  $1/68 \times 10^{-4} \Omega m$ ، شعاع مقطع  $1mm$  و طول  $25cm$  را به صورت موازی به یکدیگر وصل می‌کنیم و دو سر مجموعه را به یک مولد با نیروی محرکه  $\epsilon$  و مقاومت درونی ۳ اهم متصل می‌کنیم. افت پتانسیل در باتری چند درصد نیروی محرکه مولد می‌باشد؟ ( $\pi = 3$ ) (مکمل خلاصه ریاضی ۸۱ و ۸۷)

- (۱) ۲۰  
۲۵ (۲)  
۳۰ (۳)  
۴۰ (۴)

۱۸۸۵ - در شکل نشان داده شده، جرم دو سیم مسی A و B با هم برابر و قطر مقطع سیم  $\sqrt{2}$  برابر قطر مقطع سیم B است. اگر مقاومت الکتریکی سیم B برابر  $10\Omega$  باشد، افت پتانسیل درون باتری برابر چند ولت است؟ (مکمل خلاصه ریاضی ۸۱ و ۸۷)

- (۱) ۲/۵  
۵ (۲)  
۱۰ (۳)  
۱۵ (۴)


۱۸۸۶ - در مدار مقابل، نیروی محرکه باتری برابر ۱۵ ولت و مقاومت داخلی آن ۳ اهم است. اگر افت پتانسیل بر روی مقاومت داخلی باتری برابر ۳ ولت باشد، مقاومت رئوستا بر روی چند اهم تنظیم شده است؟



۱۸۸۷ - در مدار زیر، نیروی محرکه باتری برابر ۱۵ ولت و مقاومت داخلی آن ۳ اهم است. اگر افت پتانسیل بر روی مقاومت داخلی باتری برابر ۳

(مکمل فلاقانه (یافی ۸۱ و ۸۲)

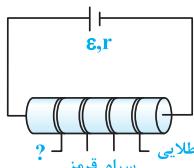ولت باشد، رنگ اول مقاومت ترکیبی کدام خواهد بود؟



رنگ	سیاه	قرمز	نارنجی	قرمز
عدد	۰	۱	۲	۳

(۱) قرمز

(۲) قهوه‌ای

(۳) سیاه

(۴) نارنجی

۱۸۸۸ - دو مقاومت مشابه را بار اول به صورت متواالی و بار دوم به صورت موازی به دو سر یک باتری می‌بندیم. اگر اندازه هر یک از مقاومتها با مقاومت درونی باتری برابر باشد، ولتاژ دو سر باتری در حالت اول چند برابر ولتاژ دو سر باتری در حالت دوم است؟

(متناسب سراسری قبل از ۸۰)

(۱) ۳


(۲) ۳

(۳)  $\frac{2}{3}$


(۴) ۱

۱۸۸۹ - در مدار رو به رو، عدد ولتسنگ و اختلاف پتانسیل بین نقاط A و B به ترتیب از راست به چپ چند

(مکمل مهندسی تجربی ۹۹)

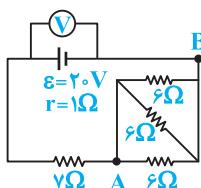

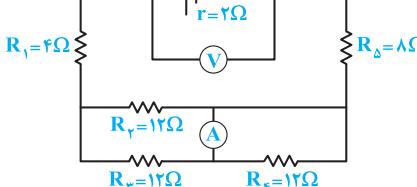۱۸۹۰ - در مدار رو به رو، ولتسنگ آرمانی و آمپرسنگ آرمانی چه اعدادی را نشان می‌دهند؟



(تجربی داخل ۹۹)

(۱) ۱/۵A, ۵۴V


(۲) ۱/۵A, ۵۵V

(۳) ۳A, ۵۴V

(۴) ۳A, ۵۵V

۱۸۹۱ - با مولدی که مقاومت درونی آن ناچیز و نیرو محرکه آن برابر ۲۰V است، مدارهایی به شکل زیر تشکیل می‌دهیم. مقادیری که ولتسنگ‌ها نشان می‌دهند:

(کتاب درسی)

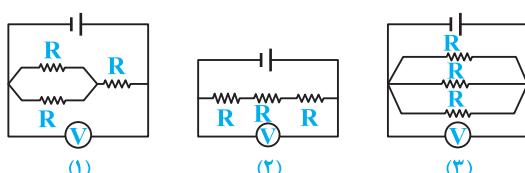


(۱) در شکل (۱) بیشترین مقدار است.

(۲) در شکل (۲) بیشترین مقدار است.

(۳) در شکل (۳) بیشترین مقدار است.

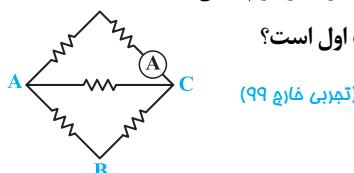(۴) در هر سه شکل یکسان است.

۱۸۹۲ - در شکل مقابل، هر یک از مقاومتها، ۶ اهمی است. یک باتری آرمانی یک بار بین دو نقطه B و A و بار دوم بین



دو نقطه C و A بسته می‌شود. جریانی که آمپرسنگ آرمانی نشان می‌دهد، در حالت دوم چند برابر حالت اول است؟

(تجربی فارع ۹۹)


(۱)  $\frac{1}{3}$

(۲) ۳

(۳)  $\frac{5}{3}$

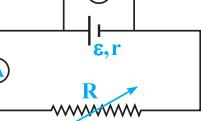(۴)  $\frac{5}{2}$

۱۸۹۳ - در شکل داده شده ولتسنگ ۴۰ ولت و آمپرسنگ با مقاومت ناچیز ۴ آمپر را نشان می‌دهد. اگر مقاومت R را تغییر دهیم به طوری که ولتسنگ ۳۶ ولت را نشان دهد، آمپرسنگ ۶ آمپر را نشان می‌دهد. مقاومت درونی باتری (M.K.A)



(۱) ۶

(۲) ۸

(۳) ۴

(۴) ۲

مدل‌های متنوع از مسائل مدارهای تک باتری


پس از بررسی تست‌های این شاخه، برای تسلط بیشتر، در اولویت اول حل کردن تست‌های ۲۱۵۴، ۲۱۵۵، ۲۱۵۶، ۲۱۵۹، ۲۱۶۱، ۲۱۶۲ و ۲۱۶۳ از قسمت یک قدم تا ۱۰۰ را به شما عزیزان پیشنهاد می‌کنیم.



حل مدارهایی که مقادیر ۴ و ۲ برای باتری و یا اندازه یکی از مقاومت‌ها مجهول است



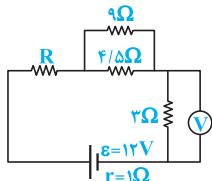این مدل سؤالا، با یه ملاقبت ساره که تو پاسخهای تشریفی توفیح داریم، فیلی راهت هل میشه ...



۱۸۹۴ - در مدار رو به رو، ولتسنج عدد  $4/5$  ولت را نشان می‌دهد. مقاومت  $R$  چند اهم است؟


(تمربیتی دافل، ۸۴، با تغییر)

۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

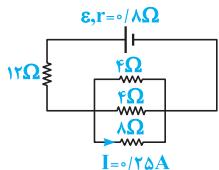

۱۸۹۵ - در شکل رو به رو، اگر شدت جریان در مقاومت  $8\Omega$  برابر  $1/25$  آمپر باشد، نیروی محركه مولد چند ولت است؟


(مکمل محاسباتی تمربیتی ۸۴)

۹ (۲)

۱۸ (۱)

۲۴ (۴)

۱۲ (۳)

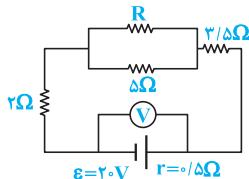

(تمربیتی دافل ۸۷)


۱۸۹۶ - در مدار مقابل، ولتسنج ۱۹ ولت را نشان می‌دهد. مقاومت  $R$  چند اهم است؟

۴ (۱)

۵ (۲)

۱۰ (۳)

۲۰ (۴)

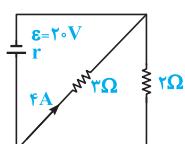


(تمربیتی خارج ۹۱۳، مشابه تمربیتی دافل ۸۱۴)

۱۸۹۷ - در شکل رو به رو، مقاومت درونی مولد چند اهم است؟

۱/۸ (۱)

۰/۲ (۴)

۰/۵ (۳)

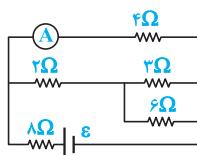


(تمربیتی خارج ۸۱۴)

۱۸۹۸ - در مدار شکل مقابل، مقاومت درونی مولد ناچیز است و آمپرسنج  $3/۰$  آمپر سنج را نشان می‌دهد. نیروی محركه مولد چند ولت است؟

۴ (۱)

۸ (۳)

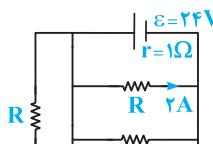

(منتسب سراسری قبل از ۸۰، با تغییر)


۱۸۹۹ - در شکل رو به رو، مقاومت  $R$  چند اهم است؟

۶ (۱)

۹ (۲)

۱۱ (۳)

۱۲ (۴)

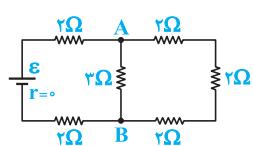

۱۹۰۰ - اگر در مداری مطابق شکل اختلاف پتانسیل بین دو نقطه A و B برابر با ۴ ولت باشد، نیروی محركه چند ولت است؟


(مکمل محاسباتی تمربیتی ۸۱۴)

۱۲ (۲)

۶ (۱)

۲۴ (۴)

۱۸ (۳)

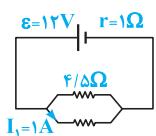

(M.K.A)


۳ (۲)

۱/۵ (۱)

۲ (۴)

۲/۵ (۳)

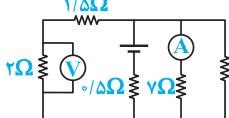★ ۱۹۰۱ - در شکل رو به رو، افت پتانسیل در داخل پیل چند ولت است؟



(M.K.A)


۲۱ (۴)

۱۰/۵ (۳)

۱۲ (۲)

۹ (۱)

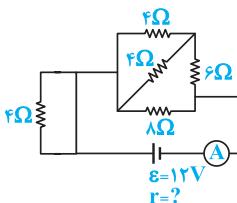★ ۱۹۰۲ - در شکل رو به رو، ولتسنج ۴ ولت و آمپرسنج با مقاومت ناچیز ۱ آمپر را نشان می دهد. نیروی حرکتی پیل چند ولت است؟



(برگرفته از امتحانات کشوری)

۱ (۱)

۳ (۲)

۲ (۳)


۴ (۴)

★ ۱۹۰۳ - اگر در مدار شکل رو به رو آمپرسنج ۲ آمپر را نشان دهد، مقاومت درونی باتری چند اهم است؟
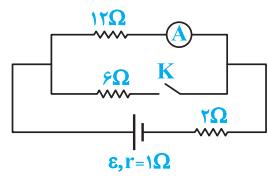
## مثال‌های عددی تأثیر تغییر مقاومت خارجی با باز و بسته شدن کلید یا رئوستا



حالا برایم مهارت‌هایی که تا الان یاد گرفتیم رو با مسائلی که توش کلید باز و بسته میشه، ترکیب کنیم ...




★ ۱۹۰۴ - در مدار شکل مقابل در حالتی که کلید باز است، آمپرسنج یک آمپر را نشان می دهد. اگر کلید را ببندیم، آمپرسنج چند آمپر را نشان می دهد؟

(تمثیل فارجع (۸۹))

۷/۱۵ (۴)

۷/۱۲ (۲)

۵/۷ (۱)

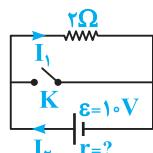★ ۱۹۰۵ - در مدار رو به رو قبل از بستن کلید K،  $I_1 = I_2 = 4A$  است. اگر کلید K را ببندیم  $I_1$  و  $I_2$  به ترتیب از راست به چپ برحسب آمپر چند خواهد شد؟

(متضاد سراسری قبل از (۸۰))


۱۰/۷ (۳)

۲۰/۱ (۱)

۴، ۱ (۴)

۳ (۳)

۰ (۰)

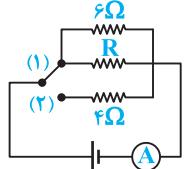

★ ۱۹۰۶ - در شکل رو به رو اگر کلید روی هر کدام از حالت‌های ۱ و ۲ قرار گیرد، جریان آمپرسنج تغییر نمی‌کند.


(تمثیل داخل (۸۰))

۴ (۲)

۳ (۱)

۱۲ (۴)

۸ (۳)

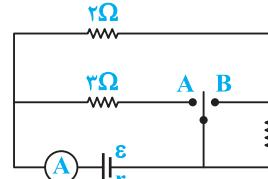★ ۱۹۰۷ - در مدار شکل مقابل، اگر کلید به A وصل شود آمپرسنج  $I_A$  و اگر به B وصل شود  $I_B$  را نشان

(یافی فارجع (۸۸))


می دهد. نسبت  $\frac{I_A}{I_B}$  کدام است؟

۲ (۲)

۱ (۱)

۲/۳ (۴)

۱/۳ (۳)

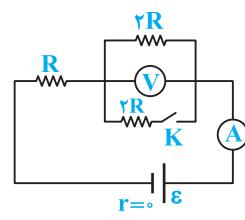

★ ۱۹۰۸ - در مدار شکل مقابل در ابتدا کلید K باز است. اگر کلید را ببندیم، اعدادی که ولتسنج و آمپرسنج


(یافی داخل (۸۶))

۳/۲ ، ۴/۳ (۲)

۱ (۱)

۳/۲ ، ۳/۴ (۴)


۳/۴ ، ۲/۳ (۳)

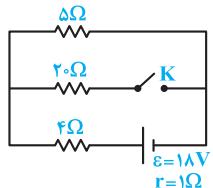

۱۹۰۹ - در مدار زیر، باستن کلید، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت ۵ اهمی چگونه تغییر می‌کند؟


(یافی دافل ۹۹)

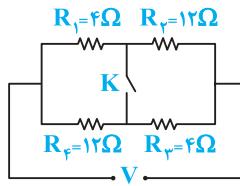- ۱) ولت کاهش می‌یابد.
- ۲) ولت افزایش می‌یابد.
- ۳) یک ولت کاهش می‌یابد.
- ۴) یک ولت افزایش می‌یابد.



۱۹۱۰ - در مدار روبرو، در صورتی که کلید باز باشد، از مقاومت  $R_1$  جریان  $I$  می‌گذرد و وقتی کلید بسته است، از همان مقاومت جریان  $I'$  عبور می‌کند. نسبت  $\frac{I'}{I}$  کدام است؟

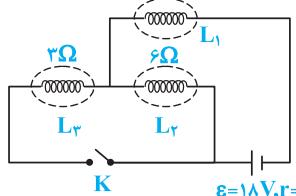
- (یافی دافل ۹۱)
- $\frac{3}{2}$  (۲)
  - $\frac{1}{2}$  (۴)



۱۹۱۱ - در شکل مقابل، وقتی کلید K بسته شود، جریان عبوری از لامپ  $L_2$  چند برابر می‌شود؟

(مکمل فلاقهای یافی ۹۱)

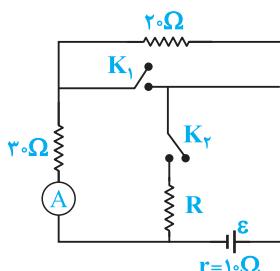
- $\frac{9}{5}$  (۲)
- $\frac{5}{9}$  (۴)
- $\frac{2}{3}$  (۱)
- $\frac{3}{4}$  (۳)



۱۹۱۲ - در شکل روبرو، وقتی هر دو کلید باز هستند یا هر دو کلید بسته هستند، آمپرسنج اینده‌آل را نشان می‌دهد. مقاومت R چند اهم است؟

(یافی دافل ۹۴)


- ۶۰ (۱)
- ۴۰ (۲)
- ۱۵ (۳)
- ۱۰ (۴)

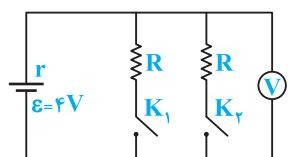

۱۹۱۳ - در شکل مقابل، هنگامی که یکی از کلیدها باز و دیگری بسته است، ولتسنج ۳ ولت را نشان می‌دهد. اگر هر دو کلید بسته شود، ولتسنج چند ولت را نشان خواهد داد؟


(یافی دافل ۸۶ و ۸۸)

- ۲/۸ (۲)
- ۴/۲ (۴)
- ۲/۴ (۱)
- ۲/۶ (۳)

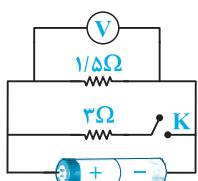

۱۹۱۴ - در مدار روبرو، در حالتی که کلید باز است، ولتسنج  $V_1$  را نشان می‌دهد و اگر کلید را ببندیم،  $V_2$  را نشان می‌دهد. اگر  $\frac{V_2}{V_1} = \frac{8}{5}$  باشد، مقاومت درونی باتری چند اهم است؟

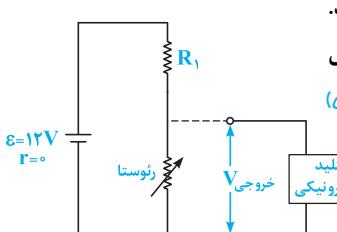- (تجربی دافل ۹۰)
- ۱) ۲
  - ۲) ۴
  - ۰/۵ (۱)
  - ۱/۵ (۳)




۱۹۱۵ - در مدار مقابل، ولتاژ مورد نیاز برای فعال شدن کلید الکترونیکی برابر ۵ ولت می‌باشد. مقاومت  $R_1$  چند اهم باشد تا در صورت رسیدن مقاومت رُوستا به  $200\text{k}\Omega$ ، کلید الکترونیکی فعال شود؟


- ۲۸۰ (۲)
- ۴۸۰ (۴)
- $2/8 \times 10^5$  (۱)
- $4/8 \times 10^5$  (۳)

۱۹۱۶ - در مدار روبرو مقاومتی از رُوستا که در مدار قرار دارد  $20\Omega$  است. مقاومت رُوستا را به چند اهم کاهش دهیم تا ولتمتر  $\frac{1}{2}$  مقدار اولیه را نشان دهد؟

(منتخب سراسری قبل از ۸۰)

- ۱۶ (۲)
- ۶ (۴)
- ۱/۶ (۱)
- ۰/۶ (۳)

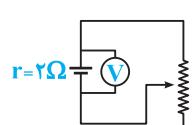

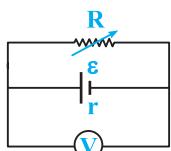


۱۹۱۷- اگر در مدار مقابله  $R$  را از صفر تا بینهایت تغییر دهیم، عددی که ولتسنج نشان می‌دهد چگونه تغییر می‌کند؟  
(منتسب سراسری قبل از ۸ با تغییر)

۱) از صفر تا صفر

۲) پیوسته افت پتانسیل در باتری را نشان می‌دهد.

۳) پیوسته ۸ را نشان می‌دهد.

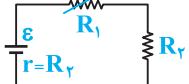

۱۹۱۸- در شکل رو به رو مقاومت  $R$  را از صفر تا بینهایت تغییر می‌دهیم. اندازه ولتاژ دو سر آن چگونه تغییر می‌کند؟  
(برگرفته از امتحانات کشوری)

۱) از  $\frac{8}{2}$  تا صفر

۲) از ۸ تا صفر


۳) از صفر تا  $\frac{8}{2}$

۴) از صفر تا ۸
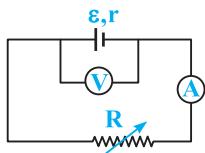
### بررسی تأثیر تغییرات عدد آمپرسنج، ولتسنج و نور لامپ با تغییر مقاومت خارجی



از اینجا به بعد، می‌خوایم برای سوالات سؤالی که می‌خواهیم مقاومت یا ترکیب مقاومت‌ها را تو مدار تغییر میدن و به طور کلی در مورد تغییرات بقیه پارامترها سوال می‌پرسیم ...




۱۹۱۹- در مدار مقابله اگر مقاومت  $R$  را افزایش دهیم، به ترتیب مقادیر افت پتانسیل در مولد، عدد آمپرسنج و عدد ولتسنج، نسبت به حالت اول چگونه خواهد شد؟  
(تأثیری)

۱) کمتر، کمتر، کمتر

۲) بیشتر، بیشتر، بیشتر

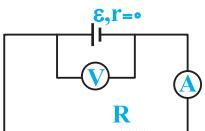۳) کمتر، کمتر، بیشتر

۱۹۲۰- در مدار شکل زیر، ولتسنج  $V$  و آمپرسنج  $A$  به ترتیب اختلاف پتانسیل دو سر مولد و شدت جریان را در مدار نشان می‌دهند. اگر دمای مقاومت خارجی  $R$  را کاهش دهیم:




۱) ولتسنج و آمپرسنج به ترتیب ولتاژ و جریان کمتری را نشان می‌دهند.

۲) ولتسنج ولتاژ ثابت ولی آمپرسنج جریان بیشتری را نشان می‌دهد.

۳) ولتسنج ولتاژ کمتر و آمپرسنج جریان بیشتری را نشان می‌دهد.

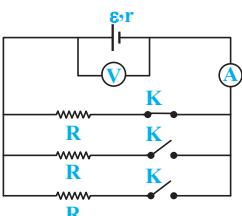۴) ولتسنج ولتاژ بیشتر و آمپرسنج جریان کمتری را نشان می‌دهد.




۱۹۲۱- در شکل مقابله، آمپرسنج  $I$  و ولتسنج  $V$  را نشان می‌دهد. اگر کلیدهای بیشتری را وصل کنیم،  $I$  ..... و  $V$  می‌یابد.  
(کتاب درس)

۱) افزایش - افزایش

۲) کاهش - کاهش

۳) افزایش - افزایش

۴) کاهش - افزایش

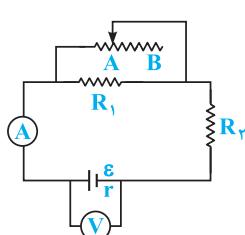


۱۹۲۲- در مدار رو به رو، وقتی لغزنده رئوستا در موقعیت  $A$  است، آمپرسنج و ولتسنج اعداد  $I$  و  $V$  را نشان می‌دهند و هنگامی که لغزنده در موقعیت  $B$  است، اعداد  $I'$  و  $V'$  را نشان می‌دهند. کدام یک از موارد زیر درست است؟  
(یافضی فارع ۹۴)

$$V' > V, I' < I \quad (۲)$$

$$V' < V, I' > I \quad (۱)$$

$$V' > V, I' > I \quad (۴)$$

$$V' < V, I' < I \quad (۳)$$

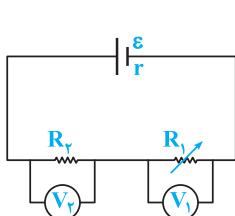

۱۹۲۳- در شکل رو به رو مقاومت متغیر  $R$  را به تدریج کاهش می‌دهیم. مقادیر افت پتانسیل در باتری،  $V_1$  و  $V_2$  به ترتیب از راست به چپ چگونه تغییر می‌کنند؟  
(یافضی داخل ۹۳، تمریب داخل ۸۶)

۱) افزایش - کاهش - افزایش

۲) افزایش - افزایش - کاهش

۳) کاهش - کاهش - افزایش

۴) کاهش - کاهش - افزایش